

# **Sinusförmige Strom- und Spannungsverläufe**

# Anwendungen von Sinusförmigen Spannungsverläufen

## Verwendung elektrischer Energie




## Elektromotoren



Quelle: <http://de.wikipedia.org>
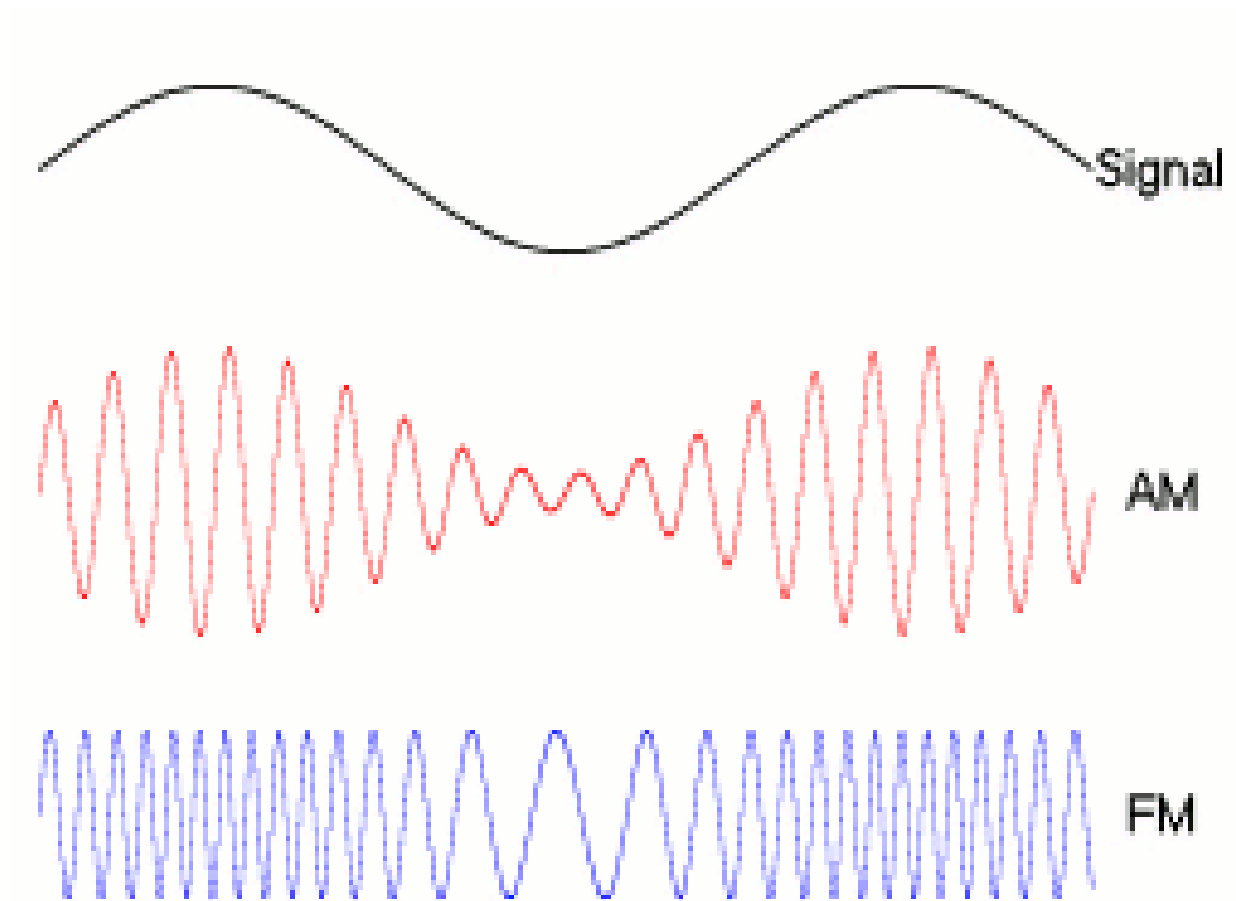
## Kommunikationstechnik: Radio - Mobilfunk - Telefon




Quelle: <http://de.wikipedia.org>

## Vorteil von Wechselstrom gegenüber Gleichstrom

- Transformation verschiedener Spannungsebenen
- Schaltvorgang möglich
- Signalübertragung mittels elektro-magnetischer Wellen
- Informationsübertragung im Frequenzmultiplex (mehrere parallele Kanäle)

# Beschreibung Sinusförmiger Schwingungen
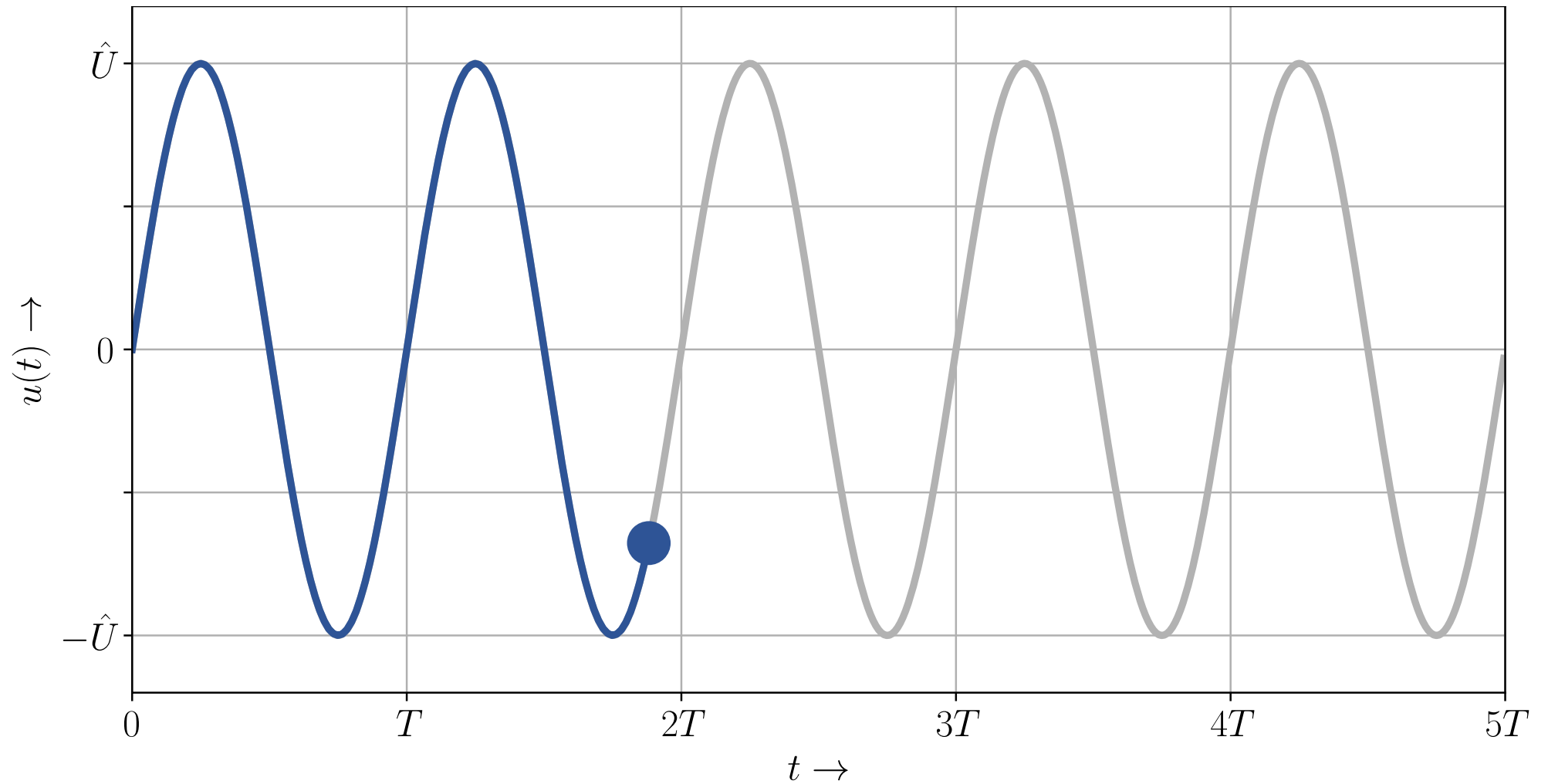
## Sinusförmiger Spannungsverlauf über der Zeit






## Mathematische Beschreibung einer Sinus-Funktion

$$f(x) = \sin(x)$$
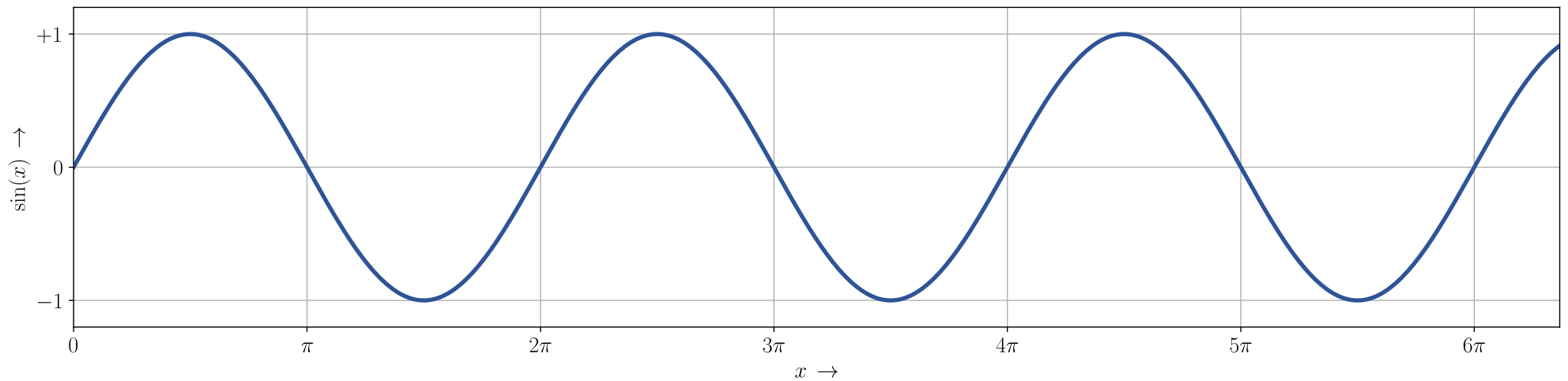
### Eigenschaften der Sinus-Funktion

- Argument  $x$  ist ein Winkel im Bogenmaß
- Funktion ist periodisch alle Vielfachen von  $2\pi$  (entspricht  $360^\circ$ )
- Nullstellen Vielfachen von  $\pi$  (entspricht  $180^\circ$ )




## Mathematische Beschreibung von Schwingungen als Zeitsignal I

Normierung des Argumentes auf Periodendauer:  $x = \frac{t}{T} \cdot 2\pi$

$$y(t) = \hat{Y} \cdot \sin\left(2\pi \cdot \frac{t}{T}\right) = \hat{Y} \cdot \sin(2\pi f \cdot t)$$

Parameter der Schwingung

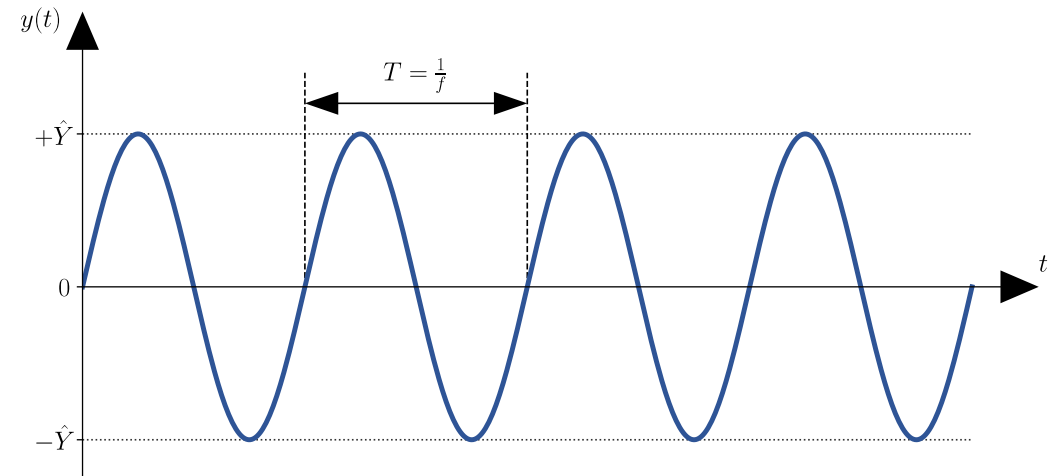- Amplitude:  $\hat{Y}$
- Periodendauer:  $T = \frac{1}{f}$
- Frequenz (Schwingungen pro Sekunde):  $f = \frac{1}{T}$




## Mathematische Beschreibung von Schwingungen als Zeitsignal II

Zeitliche Verschiebung der Sinus-Funktion um Offset  $t_0$


$$\begin{aligned} y(t) &= \hat{Y} \cdot \sin(2\pi f \cdot (t - t_0)) = \hat{Y} \cdot \sin(2\pi f \cdot t - 2\pi f \cdot t_0) = \hat{Y} \cdot \sin\left(2\pi f \cdot t - 2\pi \cdot \frac{t_0}{T}\right) = \\ &= \hat{Y} \cdot \sin(2\pi f \cdot t + \varphi_0) \end{aligned}$$

Zeit-Offset als Phasenwinkel
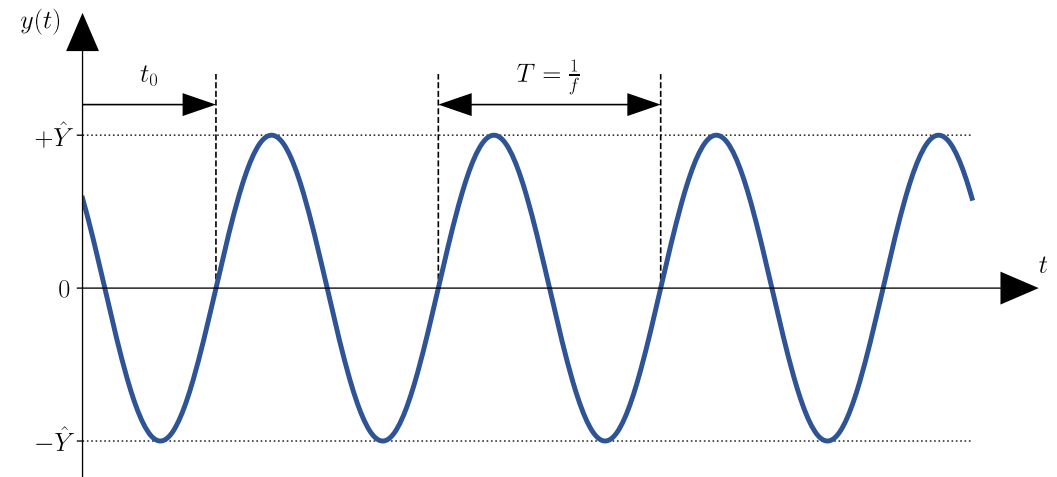
$$\varphi_0 = -2\pi \cdot f \cdot t_0 = -2\pi \cdot \frac{t_0}{T}$$


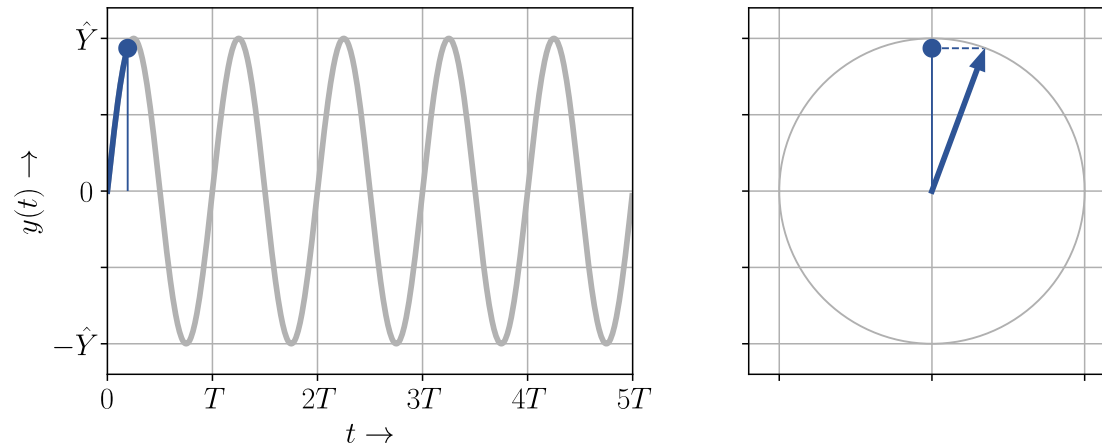
## Sinusförmige Schwingung als Projektion eines drehenden Zeigers



Allgemeine Beschreibung von sinusförmigen Strömen oder Spannungen

$$y(t) = \hat{Y} \sin(\varphi(t)) \quad \text{mit} \quad \varphi(t) \in [0, 2\pi[$$

Projektion der Drehung eines Zeigers mit zeitveränderlichem Winkel  $\varphi(t)$

– Kreisfrequenz:  $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$

## Interpretation des zeitveränderlichen Drehzeigers

Übliche Beschreibung des zeitveränderlichen Winkels  $\varphi(t)$  im *Bogenmaß* (mit Einheit *Radian*):

$$\varphi(t) \in [0 \dots 2\pi] \quad [\varphi(t)] = \text{rad}$$

Zeitliche Änderung des Winkels ist konstant und wird als *Winkelgeschwindigkeit* oder *Kreisfrequenz* bezeichnet:


$$\omega = \frac{d}{dt}\varphi(t) \quad [\omega] = \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Initialer Winkel bei  $t = 0$  wird als *Phasenwinkel* bezeichnet:


$$\varphi(t = 0) = \varphi_0$$

Somit gilt für den zeitlich veränderlichen Winkel

$$\varphi(t) = \omega t + \varphi_0$$

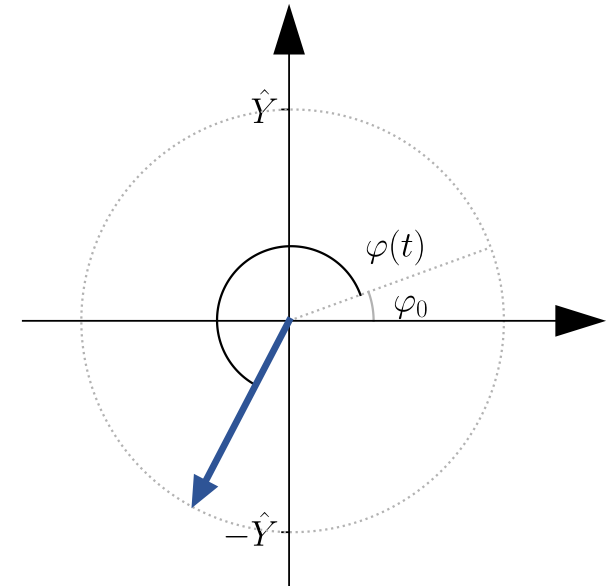
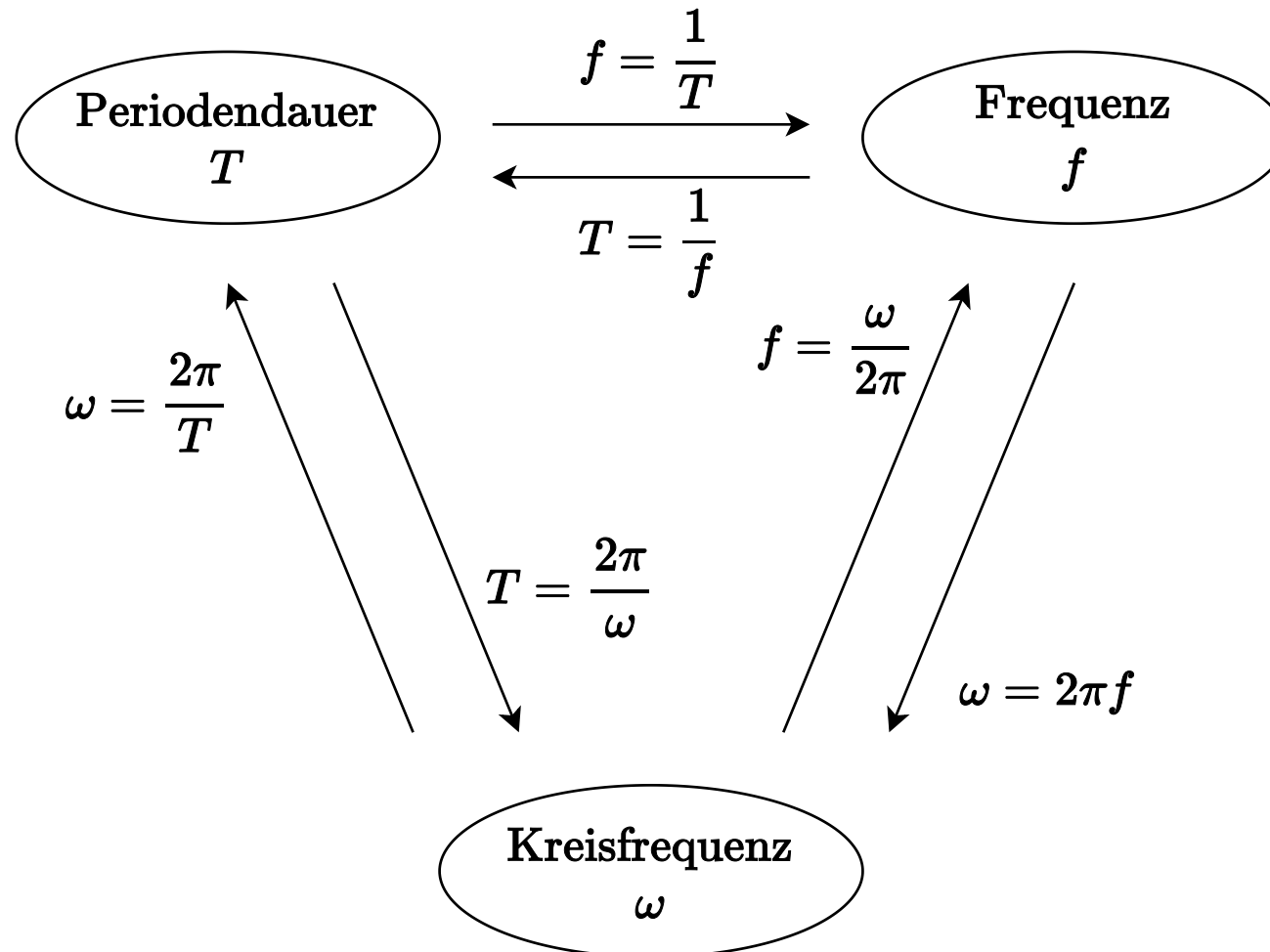
## Periodendauer - Frequenz - Kreisfrequenz





# Charakteristische Parameter einer sinusförmigen Schwingung

Allgemeine Beschreibung einer sinusförmigen Schwingung

$$y(t) = \hat{Y} \sin(\omega t + \varphi_0)$$

Charakteristische Parameter

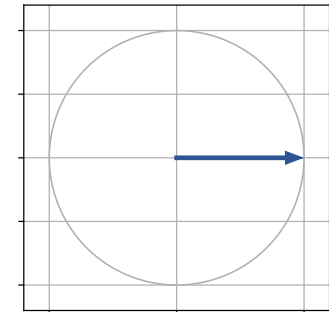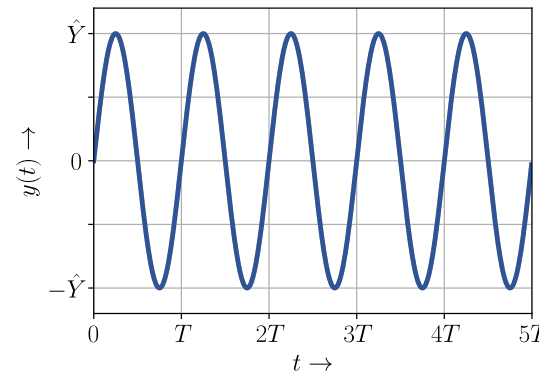
- Amplitude:  $\hat{Y}$
- Kreisfrequenz:  $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$
- Phasenwinkel:  $\varphi_0$
- Periodendauer:  $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$
- Frequenz:  $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T}$


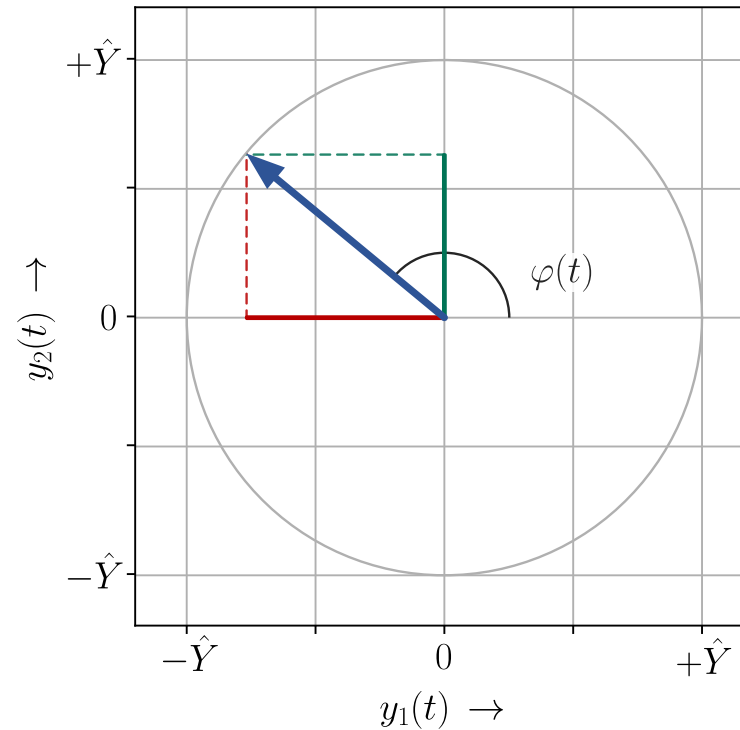
## Beschreibung sinusförmiger Schwingungen in der Ebene

Ortsvektor des Drehzeigers in der 2D-Ebene

$$\vec{y}(t) = \begin{pmatrix} \bullet y_1(t) \\ \bullet y_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{Y} \cdot \cos(\varphi(t)) \\ \hat{Y} \cdot \sin(\varphi(t)) \end{pmatrix} = \hat{Y} \cdot \begin{pmatrix} \cos(\varphi(t)) \\ \sin(\varphi(t)) \end{pmatrix} = \hat{Y} \cdot \begin{pmatrix} \cos(\omega t + \varphi_0) \\ \sin(\omega t + \varphi_0) \end{pmatrix}$$





## Beschreibung sinusförmiger Schwingungen in der komplexen Ebene


Dreh-Zeiger in der komplexen Zahlenebene:

$$\underline{y}(t) = \hat{Y} \cdot \cos(\omega t + \varphi_0) + \hat{Y} \cdot j \sin(\omega t + \varphi_0) = \hat{Y} \cdot e^{j(\omega t + \varphi_0)}$$

Zusammenhang zum reellen zeitabhängigen Schwingungsverlauf ergibt sich mittels:

$$y(t) = \text{Im}\{\underline{y}(t)\} = \hat{Y} \sin(\omega t + \varphi_0)$$

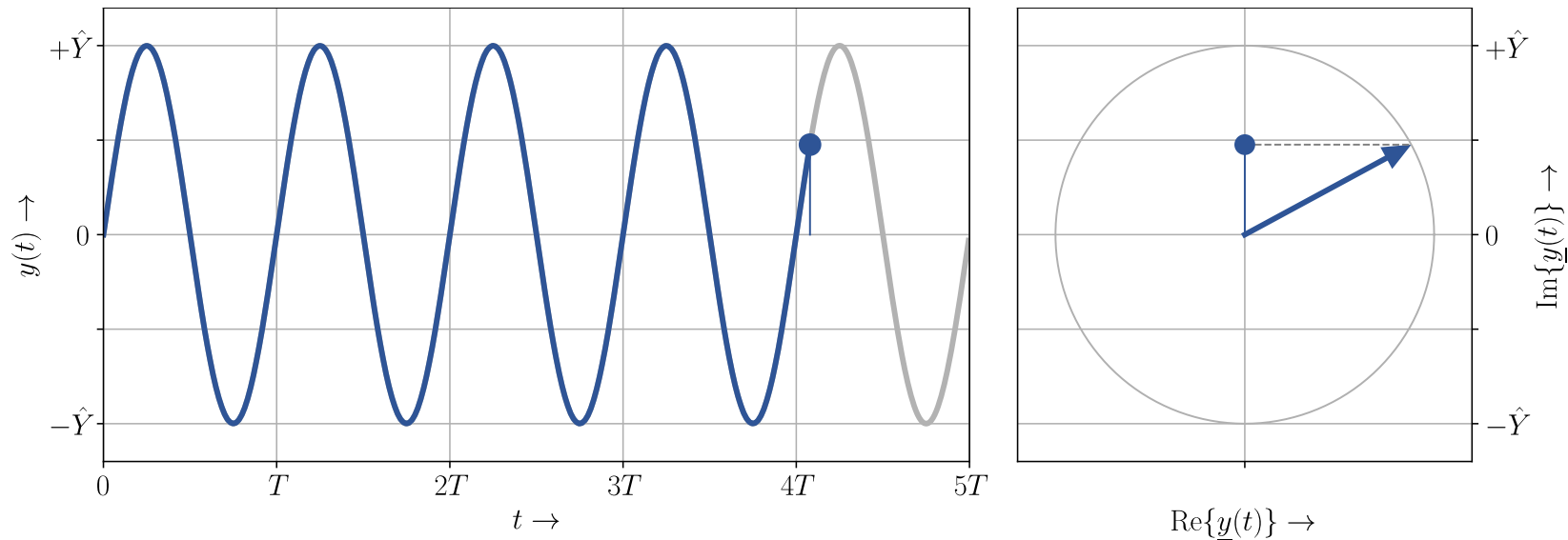Der komplexe Drehzeiger wird auch als *Phasor* bezeichnet.




# Eigenschaften der Phasordarstellung von Schwingungen

## Vorteil der Phasordarstellung

*Amplituden- und Phasenbeziehungen zwischen verschiedenen Schwingungen sind leichter ersichtlicher.*
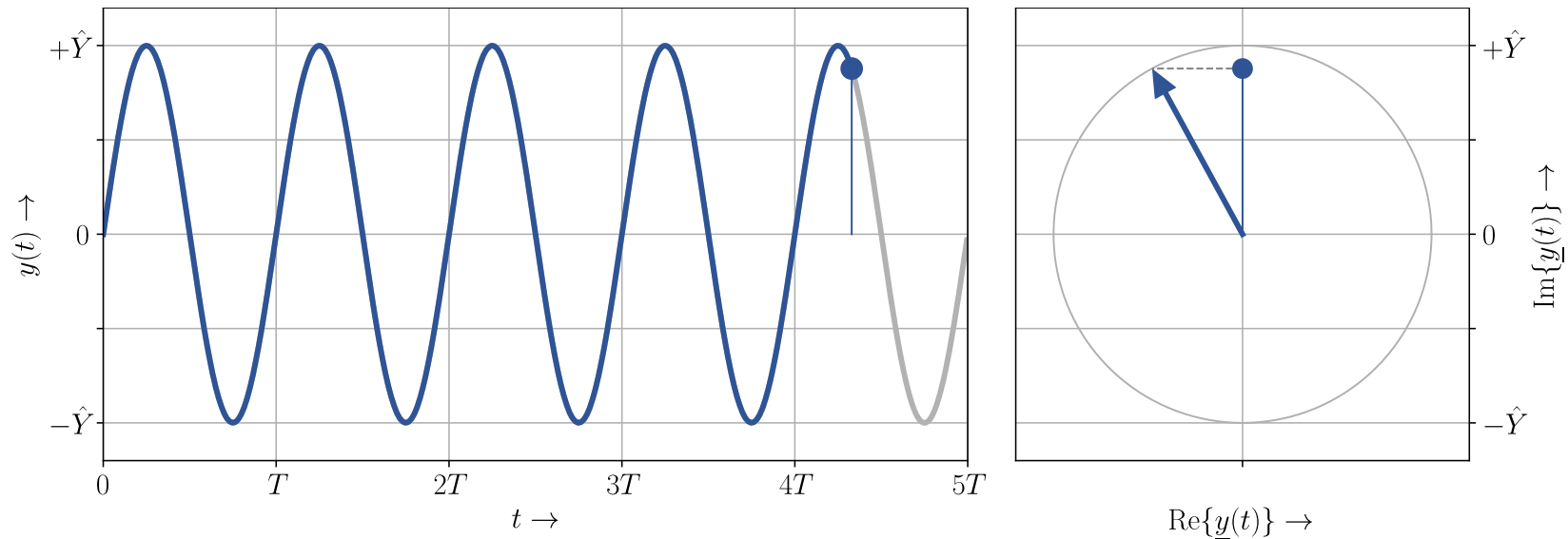
## Nachteil der Phasordarstellung

*Die Vorstellung von rotierenden Zeigern ist gewöhnungsbedürftig und schwierig zu skizzieren.*




# Anwendung der Phasoren auf Widerstand, Kondensator und Induktivität

## Zusammenhang von Spannung und Strom bei einem Ohm'schen Widerstand


Zusammenhang zwischen Spannung und Strom ergibt sich über Ohm'sche Gesetz:

$$u_R(t) = u(t) = \hat{U} \sin(\omega t)$$
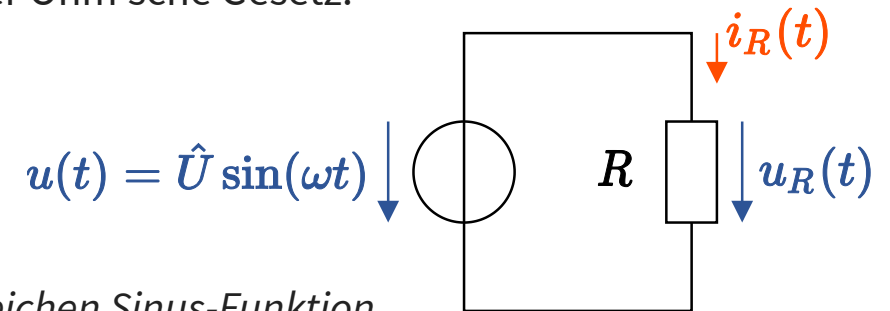
$$i_R(t) = \frac{\hat{U}}{R} \cdot \sin(\omega t)$$



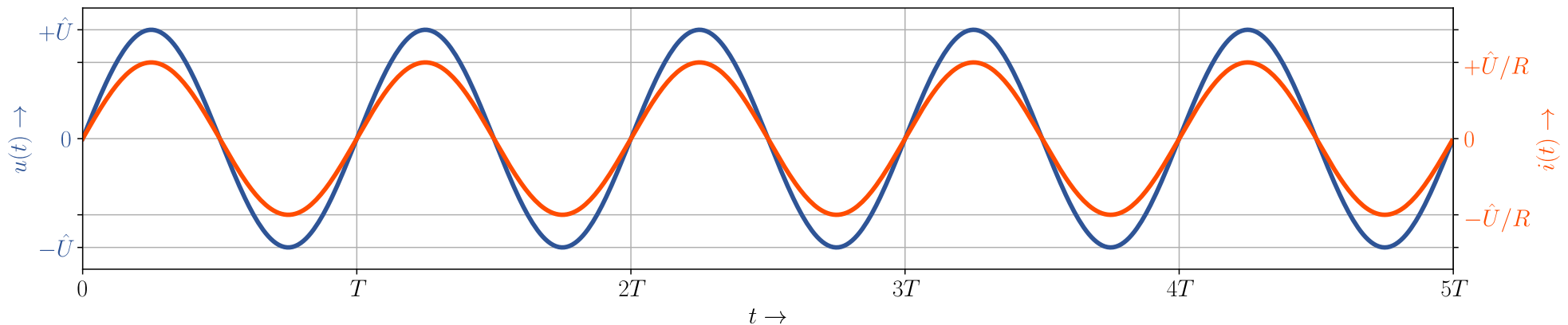Beim Ohm'schen Widerstand folgen Spannung und Strom der gleichen Sinus-Funktion.



## Zusammenhang von Spannungs- und Stromphasoren bei einem Ohm'schen Widerstand

Für den Spannungs- und Stromphasor gilt


$$\underline{u}_R(t) = \underline{u}(t) = \hat{U} \cdot e^{j\omega t}$$

$$\underline{i}_R(t) = \frac{\hat{U}}{R} \cdot e^{j\omega t}$$

Spannungs- und Stromphasor sind phasengleich, womit ebenfalls das Ohm'sche Gesetz gilt:

$$\frac{\underline{u}_R(t)}{\underline{i}_R(t)} = R$$
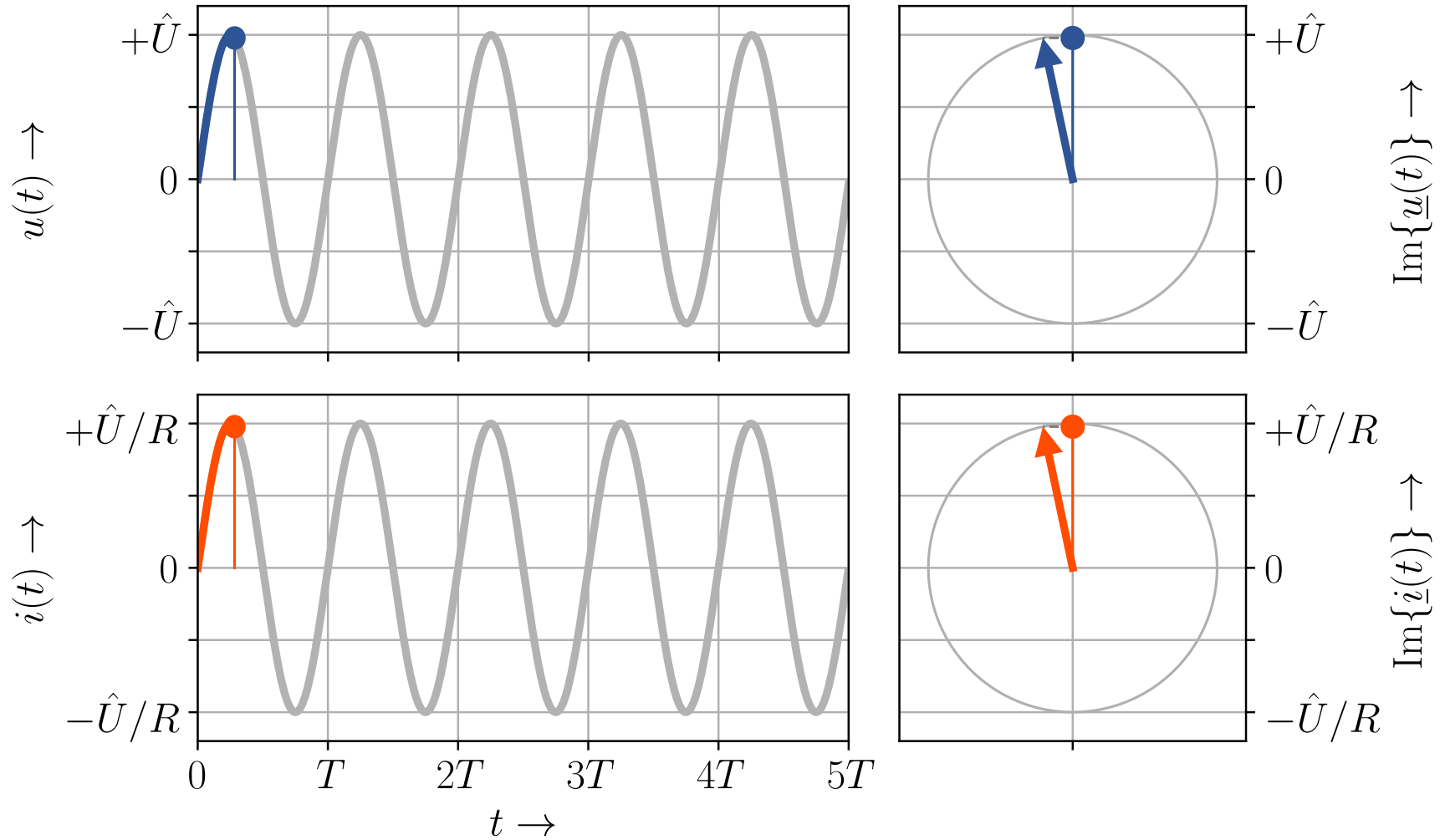
## Spannungs- und Stromverlauf am Ohm'schen Widerstand




## Zusammenhang zwischen Spannung und Strom am Kondensator


Betrachtung der reellen Verläufe von Spannung und Strom am Kondensator

$$u_C(t) = u(t) = \hat{U} \sin(\omega t)$$
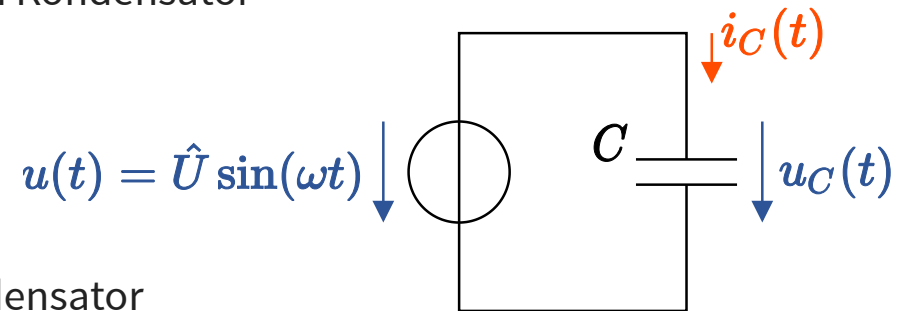
$$i_C(t) = C \frac{d}{dt} u_C(t) = \hat{U} \cdot \omega C \cdot \cos(\omega t)$$



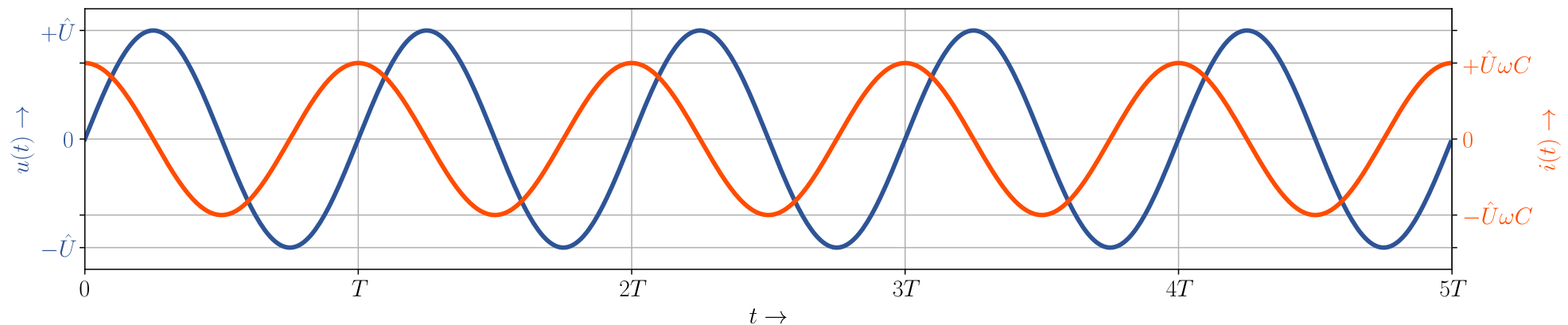Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung am Kondensator



## Zusammenhang zwischen Spannungs- und Stromphasoren am Kondensator

Für den Spannungs- und Stromphasor gilt

$$\underline{u}_C(t) = \underline{u}(t) = \hat{U}e^{j\omega t}$$

$$\underline{i}_C(t) = C \cdot \frac{d}{dt}\underline{u}_C(t) = C \cdot \frac{d}{dt}\hat{U}e^{j\omega t} = C \cdot j\omega \cdot \hat{U}e^{j\omega t} = C \cdot j\omega \cdot \underline{u}_C(t)$$

Bei Betrachtung von Phasoren kann der Differentialoperator  $\frac{d}{dt}$  durch Multiplikation mit  $j\omega$  ersetzt werden.

$$\frac{d}{dt} \longrightarrow j\omega$$

Damit ergibt sich ein konstantes Verhältnis aus Spannungs- und Stromphasor


$$\frac{\underline{u}_C(t)}{\underline{i}_C(t)} = \frac{1}{j\omega C} = \underline{Z}_C$$

Dieses Verhältnis wird als *Impedanz* bezeichnet und lässt sich als komplexer Widerstand interpretieren.

Ein komplexer Leitwert wird als *Admittanz*  $\underline{Y}_C$  bezeichnet.


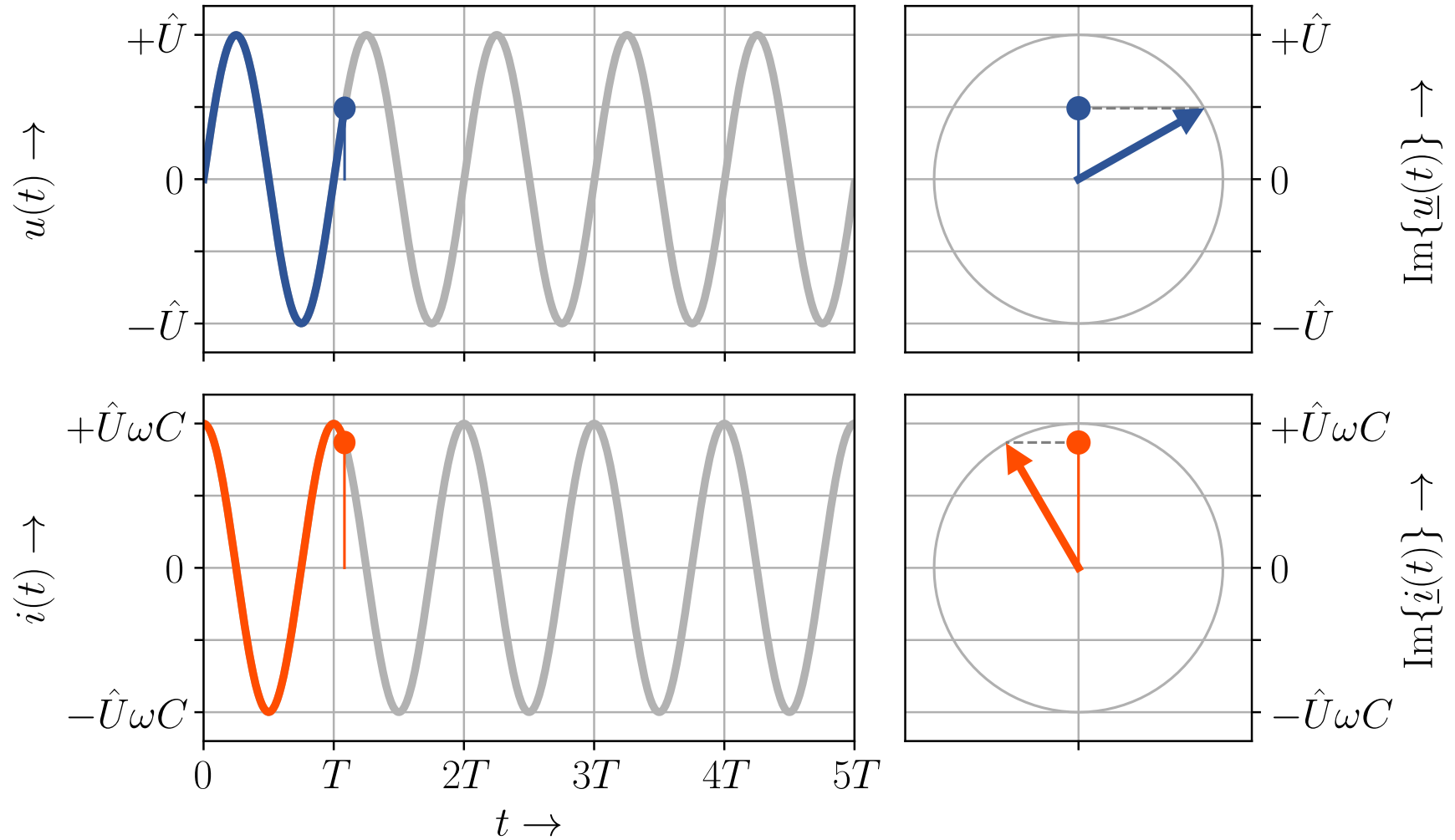
## Reele Zeitverläufe im Vergleich mit komplexen Drehzeigern



## Vergleich von Spannungs- und Stromphasor beim Kondensator


Vergleich der Phasenbeziehung zwischen Spannung und Strom beim Kondensator

$$\underline{u}_C(t) = \hat{U} e^{j\omega t} = \hat{U} e^{j(\omega t + 0)}$$

$$\underline{i}_C(t) = j\omega C \cdot \hat{U} e^{j\omega t} = e^{j\frac{\pi}{2}} \cdot \omega C \cdot \hat{U} e^{j\omega t} = \omega C \cdot \hat{U} e^{j(\omega t + \frac{\pi}{2})}$$

Multiplikation mit der imaginären Einheit  $j$  bewirkt eine Drehung des Phasors um  $\frac{\pi}{2}$  oder  $90^\circ$  in mathematisch positiver Richtung, d.h. nach links. Somit eilt beim Kondensator der Stromzeiger dem Spannungszeiger um  $\frac{\pi}{2}$  oder  $90^\circ$  voraus.

Kondensator  $\Rightarrow$  Strom vor

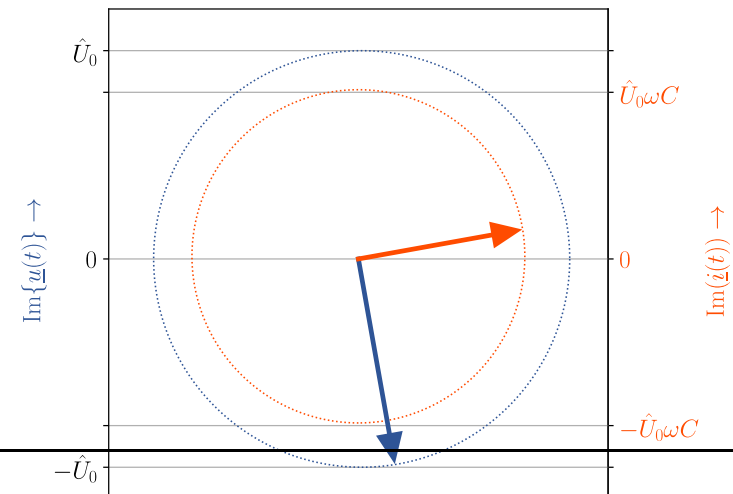

## Zusammenhang zwischen Strom und Spannung an einer Induktivität


Erregung der Induktivität mit einer Stromquelle

$$i(t) = \hat{I} \sin(\omega t)$$


Betrachtung der realen Verläufe von Strom und Spannung:

$$i_L(t) = i(t) = \hat{I} \sin(\omega t)$$
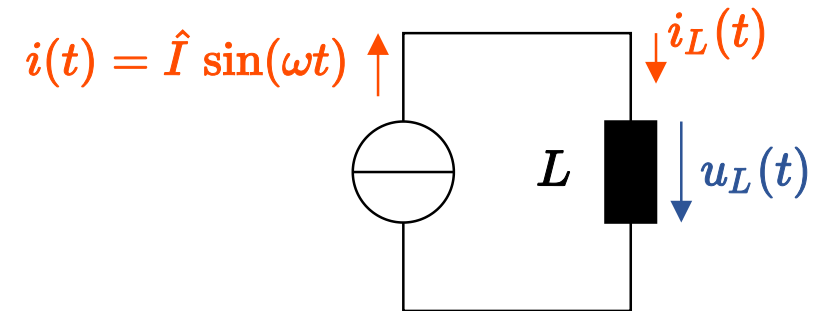
$$u_L(t) = L \frac{d}{dt} i_L(t) = \hat{I} \cdot \omega L \cdot \cos(\omega t)$$



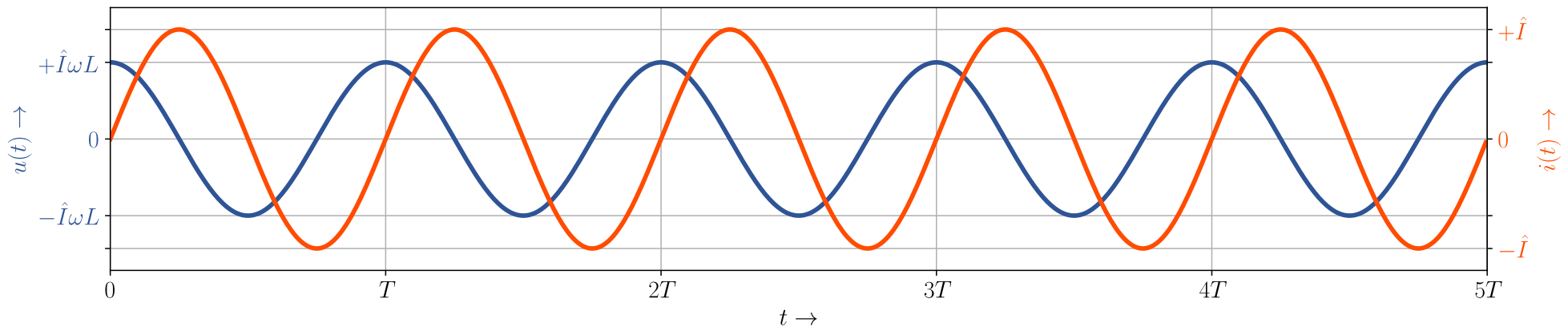Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung bei einer Induktivität



## Zusammenhang zwischen Strom- und Spannungsphasor an einer Induktivität

Für den Strom- und Spannungsphasor gilt:

$$\underline{i}_L(t) = \underline{i}(t) = \hat{I}e^{j\omega t}$$

$$\underline{u}_L(t) = L \cdot \frac{d}{dt} \underline{i}_L(t)$$


Auch hier lässt sich der Differentialoperator  $\frac{d}{dt}$  durch  $j\omega$  ersetzen:

$$\underline{u}_L(t) = L \cdot j\omega \cdot \underline{i}_L(t) = j\omega L \cdot \underline{i}_L(t)$$

Damit gilt für den komplexen Widerstand oder die *Impedanz* der Induktivität

$$\frac{\underline{u}_L(t)}{\underline{i}_L(t)} = \underline{Z}_L = j\omega L$$
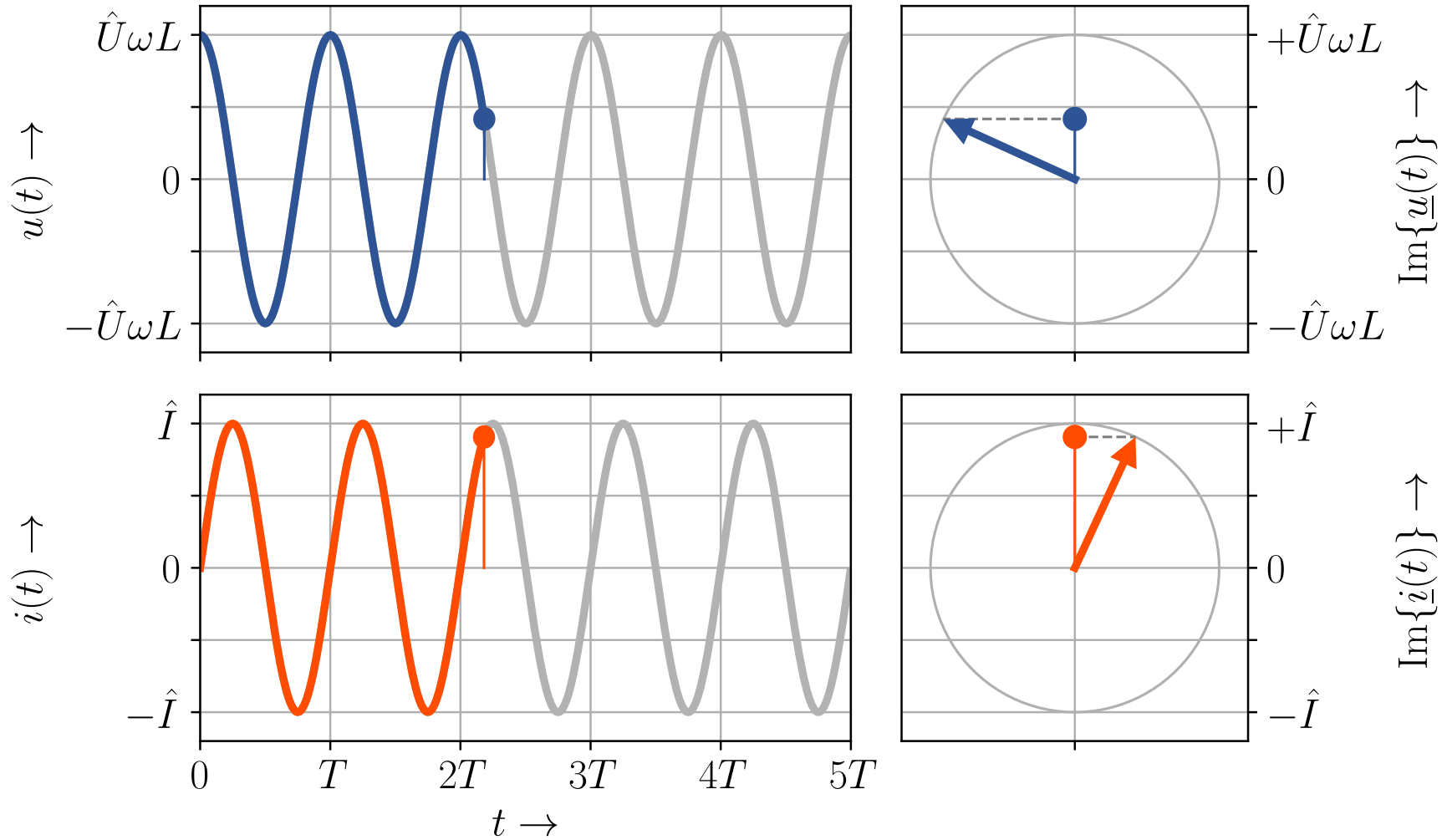
## Vergleich der reellen Zeitverläufe mit Phasoren an einer Induktivität



## Verleich von Strom- und Spannungsphasor bei der Induktivität


Vergleich der Phasenbeziehung zwischen Strom und Spannung an der Induktivität

$$\underline{i}_L(t) = \underline{i}(t) = \hat{I}e^{j(\omega t+0)}$$




$$\underline{u}_L(t) = j\omega L \cdot \hat{I}e^{j\omega t} = e^{j\frac{\pi}{2}} \cdot \omega L \cdot \hat{I}e^{j\omega t} = \omega L \cdot \hat{U}e^{j(\omega t+\frac{\pi}{2})}$$

Multiplikation mit der imaginären Einheit  $j$  bewirkt eine Drehung des Phasors um  $\frac{\pi}{2}$  oder  $90^\circ$  in mathematisch positiver Richtung, d.h. nach links. Somit eilt bei der Induktivität der Spannungszeiger dem Stromzeiger um  $\frac{\pi}{2}$  oder  $90^\circ$  voraus.

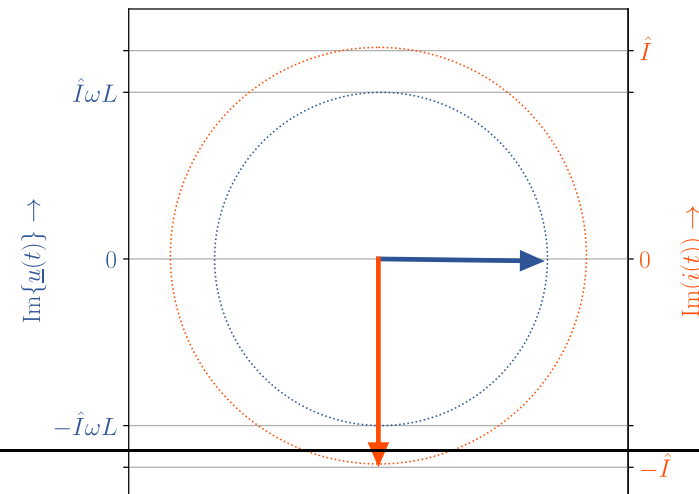Bei Induktivitäten tun die Ströme sich verspäten.



## Zusammenfassung der Phasenbeziehung an elektrischen Bauteilen

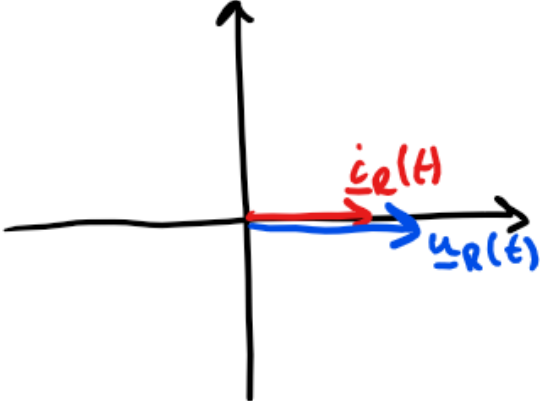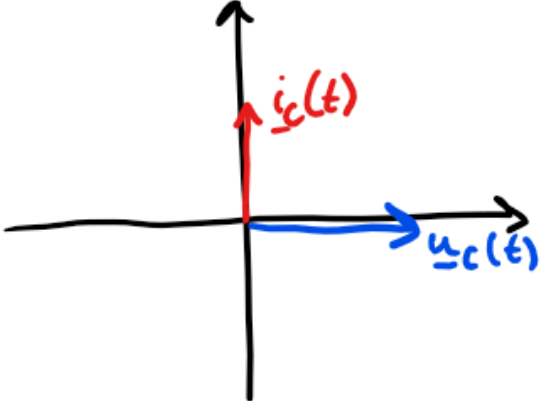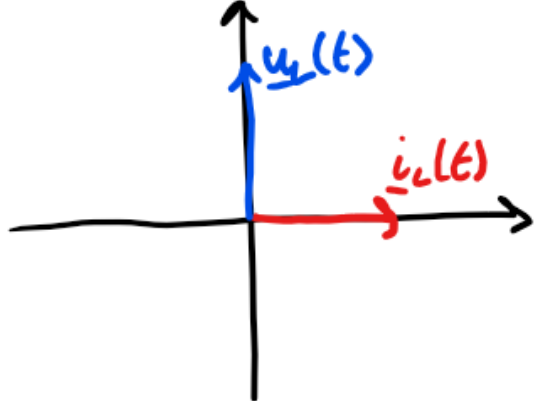Ohm'scher Widerstand	Kondensator	Induktivität
$u_R(t) = R \cdot i_R(t)$	$i_C(t) = C \cdot \frac{d}{dt} u_C(t)$	$u_L(t) = L \cdot \frac{d}{dt} i_L(t)$
$\underline{u}_R(t) / \underline{i}_R(t) = R = R \cdot e^{j \cdot 0}$	$\underline{u}_C(t) / \underline{i}_C(t) = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{\omega C} \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}}$	$\underline{u}_L(t) / \underline{i}_L(t) = j\omega L = \omega L \cdot e^{+j\frac{\pi}{2}}$
Spannung und Strom in Phase	Spannung eilt Strom um $\frac{\pi}{2}$ nach	Spannung eilt Strom um $\frac{\pi}{2}$ vor
	Am Kondensator eilt der Strom vor	Bei Induktivitäten tun die Ströme sich verspäten
		


## Das RC-Glied im Phasor-Bereich

Erregung einer Reihenschaltung aus Widerstand  $R$  und Kondensator  $C$  mit sinusförmiger Spannungsquelle

Phasor der Spannungsquelle:  $\underline{u}(t) = \hat{U} e^{j\omega t}$

Gesucht: Zeitverläufe von

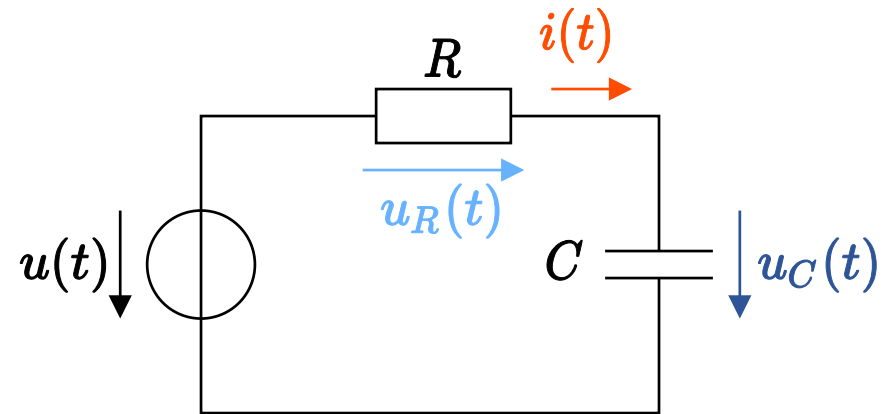- Kondensatorspannung  $\underline{u}_C(t)$
- Spannung über dem Widerstand  $\underline{u}_R(t)$
- Strom  $\underline{i}(t)$



Aus der Maschengleichung ergibt sich

$$\underline{u}(t) = \underline{u}_R(t) + \underline{u}_C(t) = R \cdot \underline{i}(t) + \underline{u}_C(t) = RC \cdot \frac{d}{dt} \underline{u}_C(t) + \underline{u}_C(t)$$

Daraus ergibt sich eine gewöhnliche Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten:

$$\frac{d}{dt} \underline{u}_C(t) + \frac{1}{RC} \underline{u}_C(t) = \frac{1}{RC} \underline{u}(t)$$



## Lösung der Differentialgleichung

Ersetzen des Differentialoperators  $\frac{d}{dt}$  durch  $j\omega$  ergibt algebraische Gleichung:

$$\frac{d}{dt}\underline{u}_C(t) + \frac{1}{RC}\underline{u}_C(t) = \frac{1}{RC}\underline{u}(t)$$

$$j\omega \cdot \underline{u}_C(t) + \frac{1}{RC}\underline{u}_C(t) = \frac{\hat{U}}{RC}e^{j\omega t}$$

$$\underline{u}_C(t) \cdot \left( j\omega + \frac{1}{RC} \right) = \frac{\hat{U}}{RC}e^{j\omega t}$$

$$\underline{u}_C(t) \cdot \frac{1 + j\omega RC}{RC} = \frac{\hat{U}}{RC}e^{j\omega t}$$

Damit ergibt sich für den Phasor der Kondensatorspannung

$$\underline{u}_C(t) = \frac{RC}{1 + j\omega RC} \cdot \frac{\hat{U}}{RC}e^{j\omega t} = \frac{\hat{U}}{1 + j\omega RC}e^{j\omega t}$$

## Phasor der Kondensatorspannung

Berechnung des Phasors der Kondensatorspannung nach Betrag und Phase

$$\begin{aligned}\underline{u}_C(t) &= \frac{\hat{U}}{1 + j\omega RC} e^{j\omega t} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2} \cdot e^{j \arctan(\omega RC)}} e^{j\omega t} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} e^{j\omega t} \cdot e^{-j \arctan(\omega RC)} = \\ &= \frac{\hat{U}}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} e^{j(\omega t - \arctan(\omega RC))}\end{aligned}$$

Betrag und Phase

$$|\underline{u}_C(t)| = \frac{\hat{U}}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

$$\arg\{\underline{u}_C(t)\} = \omega t - \arctan(\omega RC) = \omega t + \varphi_0$$

Phasenwinkel

$$\varphi_0 = -\arctan(\omega RC)$$



## Berechnung der Phasoren für Spannung und Strom am Kondensator

Phasor des Stromes eilt dem Phasor der Kondensatorspannung um  $\pi/2$  voraus


$$\underline{i}(t) = \underline{u}_C(t) \cdot j\omega C = \frac{\hat{U}\omega C}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} e^{j(\omega t - \arctan(\omega RC) + \frac{\pi}{2})}$$

Phasor der Spannung über dem Widerstand  $R$  ist phasengleich zum Strom
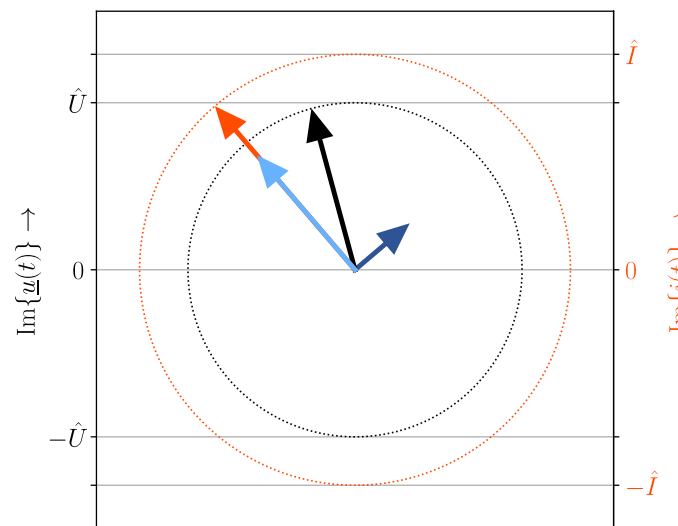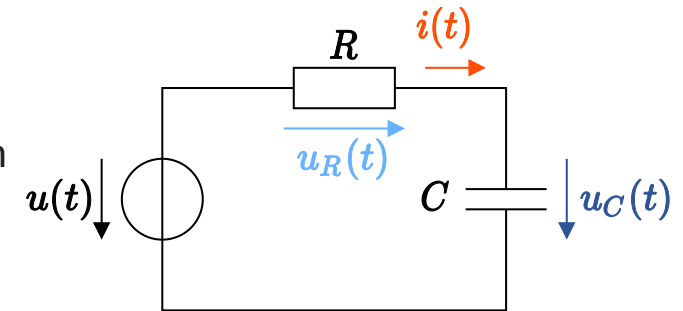
$$\underline{u}_R(t) = \underline{i}(t) \cdot R = \frac{\hat{U}\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} e^{j(\omega t - \arctan(\omega RC) + \frac{\pi}{2})}$$


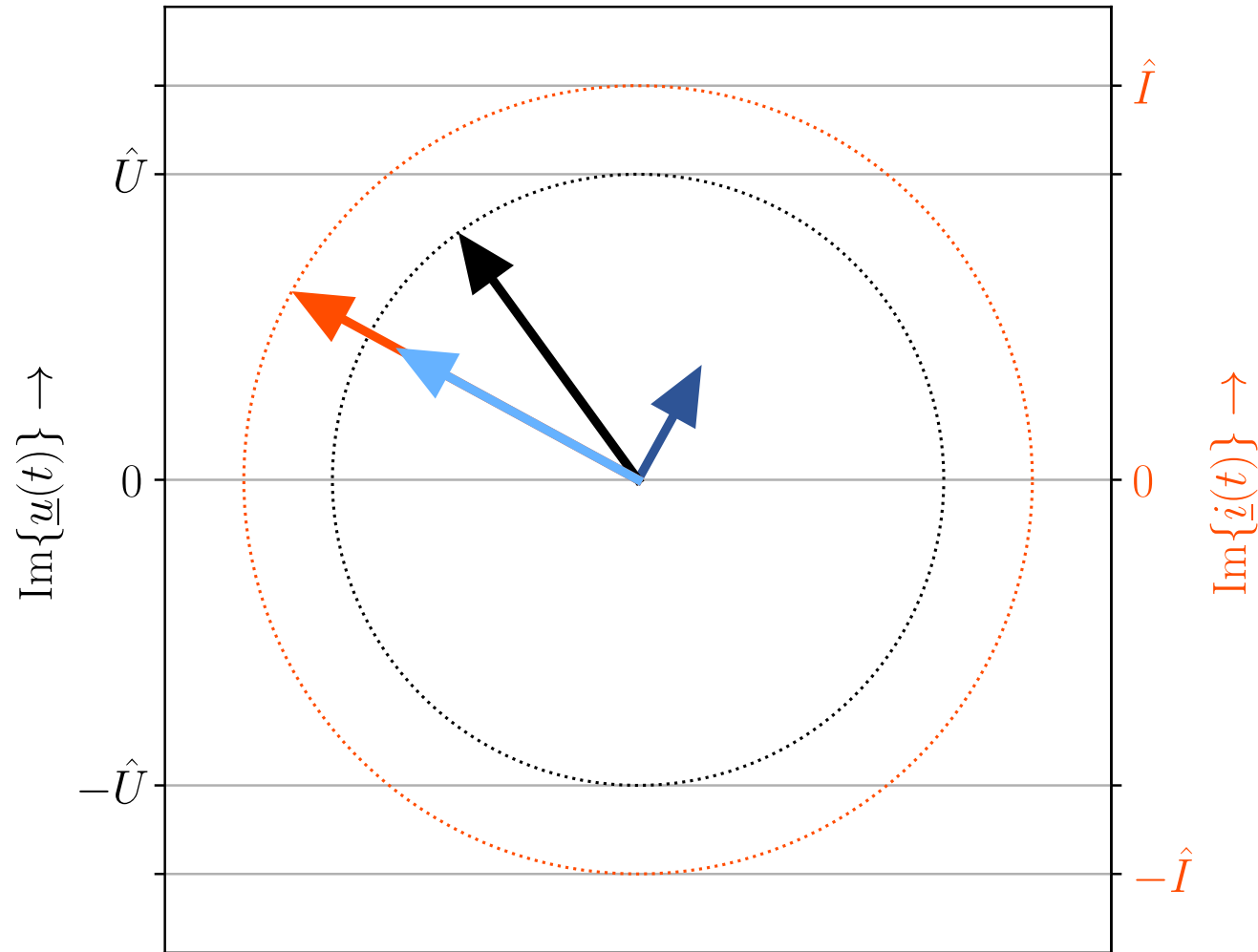
## Phasoren für Spannung und Strom am Kondensator



## Berechnung der Zeitverläufe


$$u_C(t) = \text{Im}\{\underline{u}_C(t)\} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \sin(\omega t - \arctan(\omega RC))$$

$$\begin{aligned} u_R(t) &= \text{Im}\{\underline{u}_R(t)\} = \frac{\hat{U}\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \sin\left(\omega t - \arctan(\omega RC) + \frac{\pi}{2}\right) = \\ &= \frac{\hat{U}\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \cos(\omega t - \arctan(\omega RC)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i(t) &= \text{Im}\{\underline{i}(t)\} = \frac{\hat{U}\omega C}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \sin\left(\omega t - \arctan(\omega RC) + \frac{\pi}{2}\right) = \\ &= \frac{\hat{U}\omega C}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \cos(\omega t - \arctan(\omega RC)) = \end{aligned}$$

$$= \hat{I} \cos(\omega t - \arctan(\omega RC)) \quad \hat{I} = \frac{\hat{U}\omega C}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

## Vergleich der Zeitverläufe

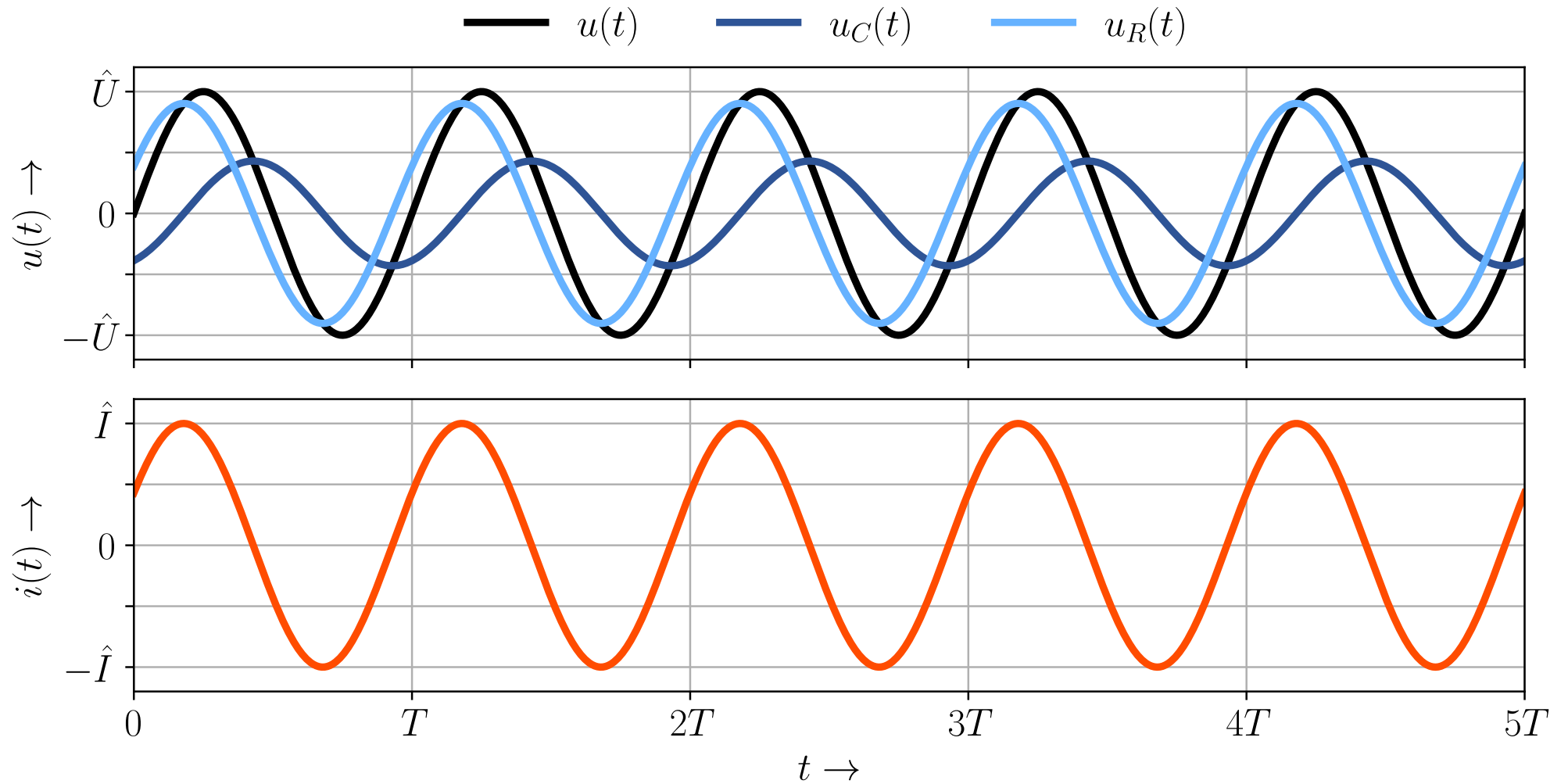

# Komplexe Wechselstromrechnung

## Eigenschaften der Phasordarstellung von Strömen und Spannungen

### Vorteile der Phasordarstellung

- Vergleich von Amplitude und Phase ist leichter ersichtlich
- Differentialgleichungen lassen sich in algebraische Gleichungen umformen mittels

$$\frac{d}{dt} \longrightarrow j\omega$$

### Nachteil der Phasordarstellung

- Vorstellung von rotierenden Zeigern ist gewöhnungsbedürftig und schwierig zu skizzieren.




## Transformation des drehenden Phasors in statischen komplexen Zeiger

Phasor eines Spannungs- oder Stromverlaufes

$$\underline{x}(t) = \hat{X} e^{j(\omega t + \varphi_0)}$$

Anhalten des rotierenden Phasors mittels Multiplikation mit  $e^{-j\omega t}$



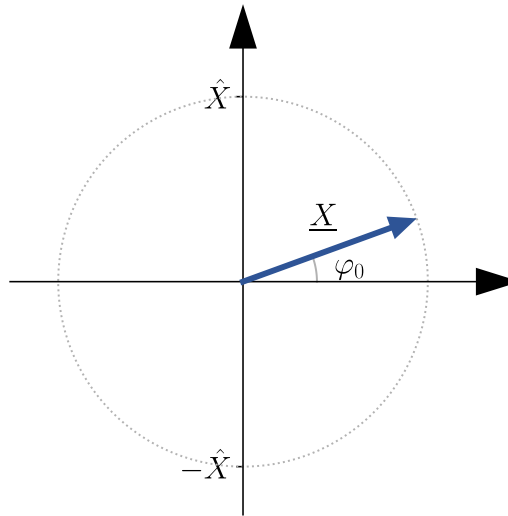
$$\begin{aligned} \underline{X} &= \underline{x}(t) \cdot e^{-j\omega t} = \hat{X} e^{j(\omega t + \varphi_0)} \cdot e^{-j\omega t} = \hat{X} \cdot e^{j\omega t} \cdot e^{j\varphi_0} \cdot e^{-j\omega t} = \hat{X} e^{j\varphi_0} \cdot e^{j\omega t} \cdot e^{-j\omega t} = \\ &= \hat{X} e^{j\varphi_0} \end{aligned}$$



## Interpretation des statischen Zeigers

Verschiedene Interpretationsmöglichkeiten

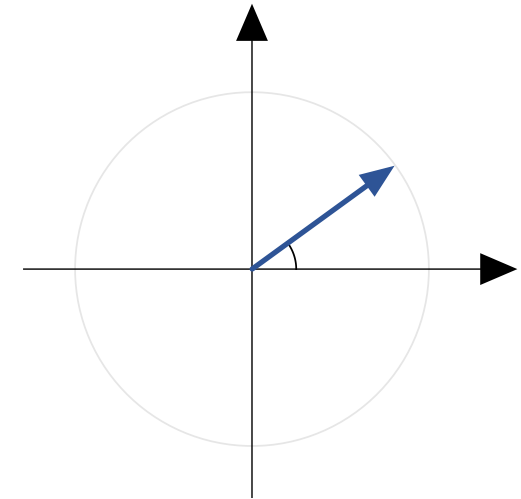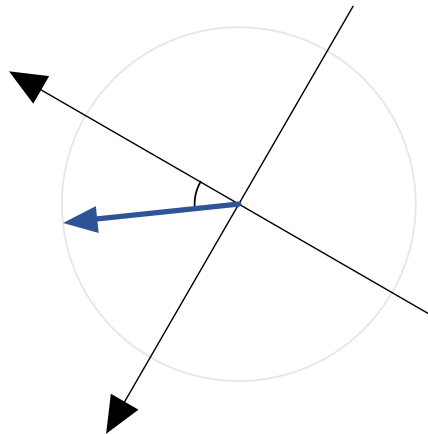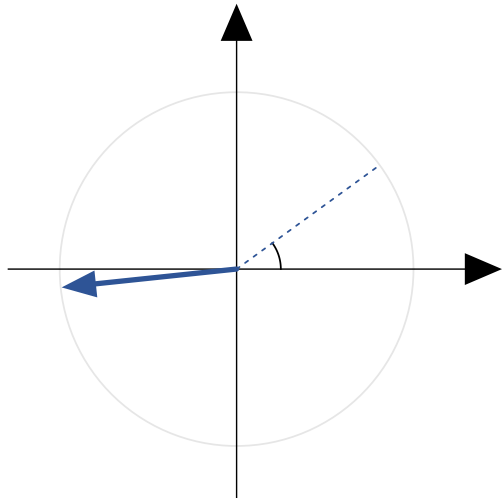
1. Anhalten des rotierenden Phasors durch Multiplikation mit Phasor  $e^{-j\omega t}$  in entgegengesetzte Richtung
2. Rotieren des Koordinatensystems (Bezugssystem) mit gleicher Kreisfrequenz wie Phasor



# Komplexe Wechselstromrechnung I


Unter *komplexer Wechselstromrechnung* versteht man die Transformation sinusförmiger Schwingungen in statische komplexe Zeiger. Die resultierende Transformation besteht aus

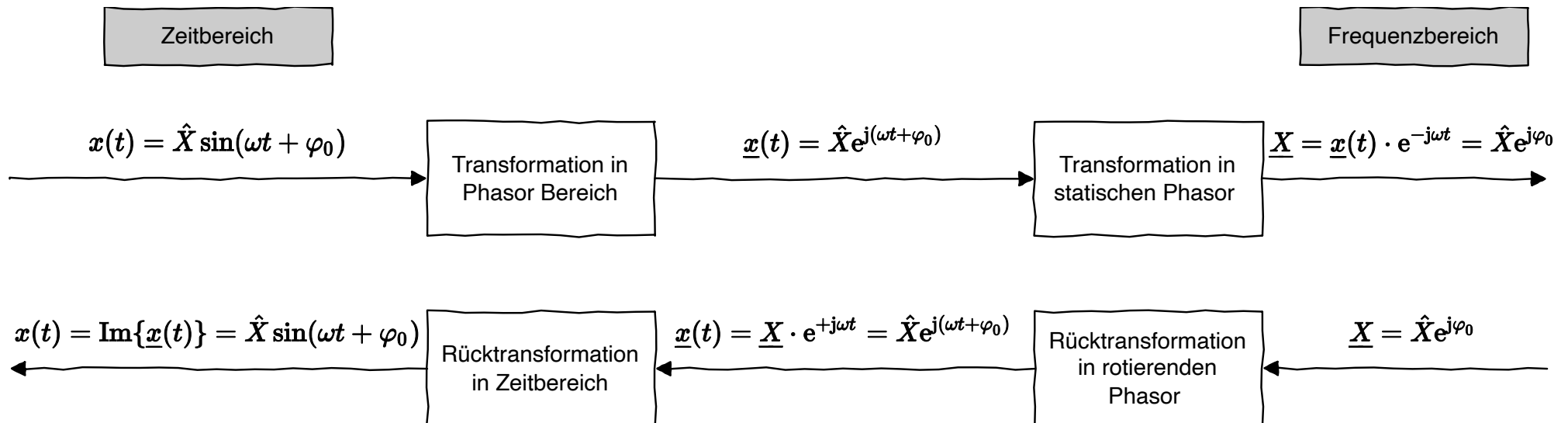1. Transformation in den Phasor Bereich
2. Transformation in den Frequenzbereich (statischen komplexen Zeiger) mit Transformationsfrequenz  $\omega$


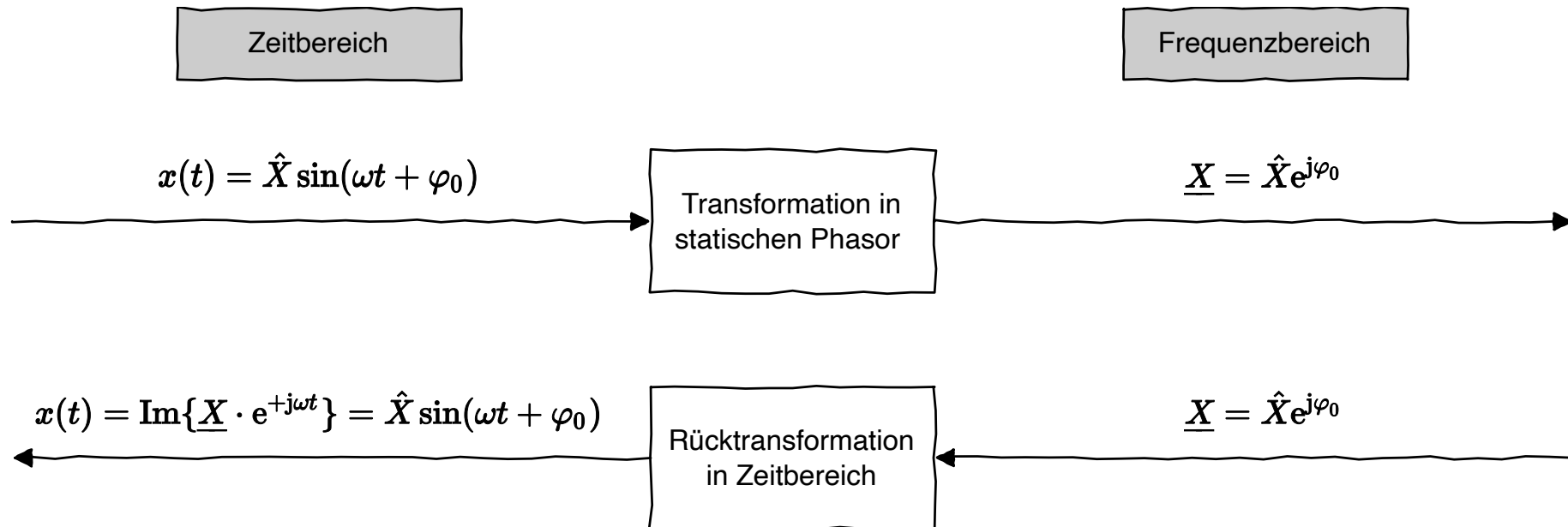
## Komplexe Wechselstromrechnung II

Die Bestimmung des statischen Phasors im Frequenzbereich kann auch direkt aus dem Zeitbereich erfolgen



Anmerkung:

- Ausgangspunkt im Zeitbereich kann auch mittels  $\cos()$ -Funktion erfolgen
- Rücktransformation wird dann über  $\text{Re}\{\cdot\}$  gebildet

## Komplexe Wechselstromrechnung III

Transformation eines allgemeinen Zeitsignals  $x(t)$  in komplexen Zeiger durch Vergleich von **Amplitude** und **Phase**

$$x(t) = \hat{X} \cdot \sin(\omega t + \varphi_0) \quad \rightarrow \quad \underline{X} = \hat{X} \cdot e^{j\varphi_0} \quad \rightarrow \quad x(t) = \text{Im} \{ \underline{U} \cdot e^{j\omega t} \}$$

$$x(t) = \hat{X} \cdot \cos(\omega t + \varphi_0) \quad \rightarrow \quad \underline{X} = \hat{X} \cdot e^{j\varphi_0} \quad \rightarrow \quad x(t) = \text{Re} \{ \underline{U} \cdot e^{j\omega t} \}$$

Wahl der Ausgangsfunktion  $\sin(\cdot)$  oder  $\cos(\cdot)$  hat

- *keinen* Einfluss auf den komplexen Zeiger
- Rücktransformation wird entsprechend durch  $\text{Im}\{\cdot\}$  bzw.  $\text{Re}\{\cdot\}$  gebildet

Falls Ausgangsfunktion

$$\sin(\cdot) \Rightarrow \text{Rücktransformation mittels } \text{Im}\{\cdot\}$$

$$\cos(\cdot) \Rightarrow \text{Rücktransformation mittels } \text{Re}\{\cdot\}$$

## Komplexe Wechselstromrechnung IV

Transformation der Bauelemente Widerstand, Kondensator und Induktivität

$$R \longrightarrow \underline{Z}_R(\omega) = R$$




$$C \longrightarrow \underline{Z}_C(\omega) = \frac{1}{j\omega C}$$

$$L \longrightarrow \underline{Z}_L(\omega) = j\omega L$$

Dabei gelten die gleichen Regeln wie bei reellen elektrischen Widerständen:

- Serien- und Parallelschaltung
- Kirchhoff'sche Gesetze (Maschen- und Knotenregel)
- Strom- und Spannungsteiler

## Zusammenfassung Berechnung von Spannung und Strom mittels komplexer Zeiger

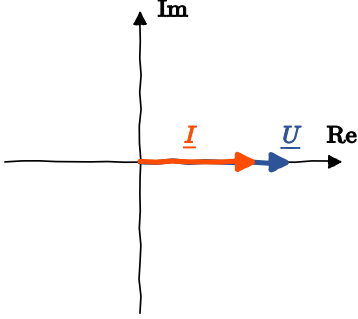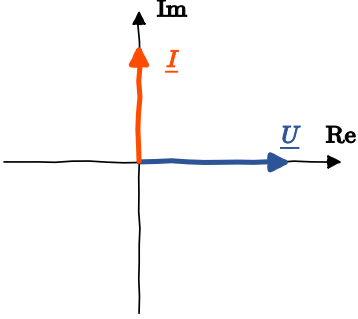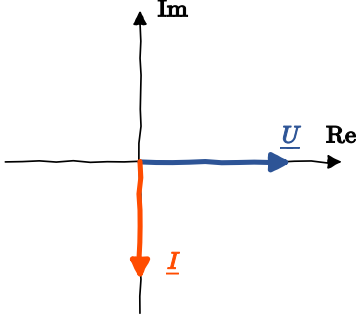	Ohm'scher Widerstand	Kondensator	Induktivität
Impedanz	$\underline{Z}_R = R$	$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$	$\underline{Z}_L = j\omega L$
Admittanz	$\underline{Y}_R = 1/R$	$\underline{Y}_C = j\omega C$	$\underline{Y}_L = \frac{1}{j\omega L}$
Zeigerdiagramm			

Mit Hilfe der komplexen Zeiger lässt sich ein elektrisches Netzwerk, bestehend aus Ohm'schen Widerständen, Kondensatoren und Induktivitäten wie ein Gleichstrom-Widerstandsnetzwerk mit den jeweiligen komplexen Impedanzen berechnen.

## Vorgehen zur Berechnung von Netzwerken mit komplexer Wechselstromrechnung

Gegeben: Strom- oder Spannungsverlauf (allgemein  $x(t)$ ) im *Zeitbereich*:

$$x(t) = \hat{X} \sin(\omega t + \varphi_x)$$

1. Transformation der Zeitbereichs-Größen in den Zeigerbereich (Frequenzbereich)

$$\underline{X} = \left( \hat{X} \cos(\omega t + \varphi_x) + j\hat{X} \sin(\omega t + \varphi_x) \right) \cdot e^{-j\omega t} = \hat{X} \cdot e^{j\omega t + j\varphi_x} \cdot e^{-j\omega t} = \hat{X} e^{j\varphi_x}$$

2. Transformation der Netzwerkelemente in komplexe Impedanzen

3. Berechnen aller gesuchten Ströme und Spannungen im Netzwerk


4. Rücktransformation in den *Zeitbereich* mittels

$$x(t) = \text{Im}\{ \underline{X} \cdot e^{j\omega t} \}$$


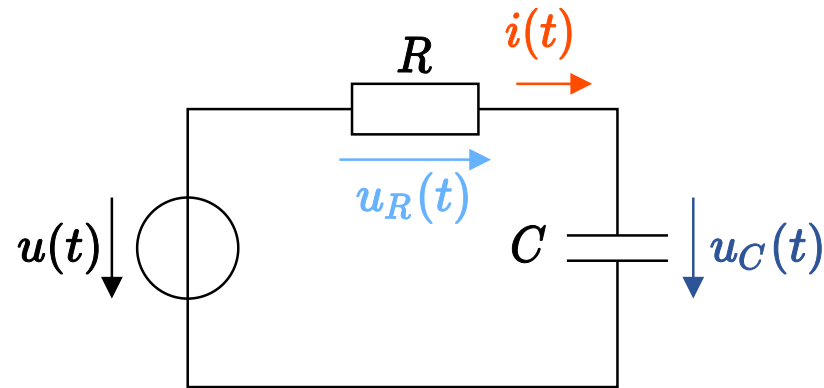
## Beispiel: Berechnung eines RC-Netzwerkes I

Berechnung aller Zeitverläufe von Strom und Spannung eines einfachen RC-Netzwerkes



Gegeben: Zeitverlauf der Spannungsquelle:

$$u(t) = \hat{U} \sin(\omega t)$$

Zahlenwerte:  $\hat{U} = 5 \text{ V}$      $R = 0,5 \Omega$      $C = 2 \text{ mF}$      $f = 150 \text{ Hz} \Rightarrow \omega = 942 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

Gesucht: Zeitverläufe der Spannungen  $u_R(t)$ ,  $u_C(t)$  und des Stromes  $i(t)$


## Beispiel: Berechnung eines RC-Netzwerkes II

### 1. Transformation der Spannungsquelle

$$u(t) = \hat{U} \sin(\omega t) \quad \longrightarrow \quad \underline{U} = \hat{U} = 5 \text{ V}$$

(Ausgangsfunktion ist  $\sin(\cdot)$  damit wird die Rücktransformation in Schritt 4 mit  $\text{Im}\{\cdot\}$  gebildet)
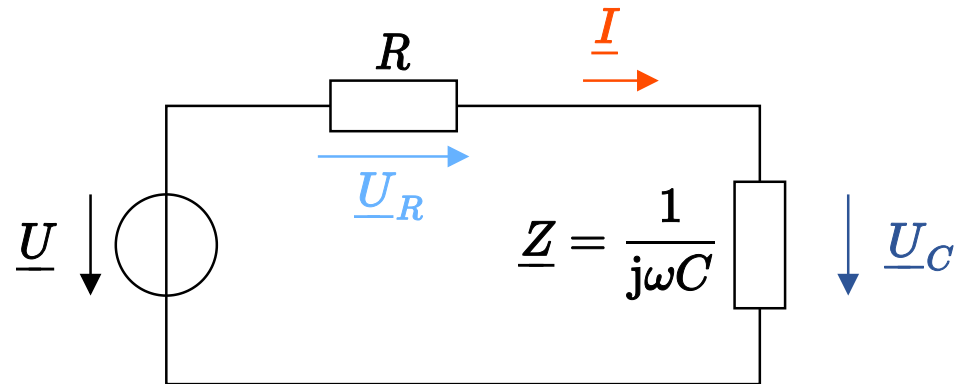
### 2. Transformation des elektrischen Netzwerkes



## Beispiel: Berechnung eines RC-Netzwerkes III


### 3. Berechnung aller Netzwerkgrößen

$$\begin{aligned} \underline{I} &= \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_{\text{ges}}} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_C} = \frac{\hat{U}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{\hat{U} \cdot j\omega C}{1 + j\omega RC} \cdot \frac{1 - j\omega RC}{1 - j\omega RC} = \frac{\hat{U} \cdot R(\omega C)^2}{1 + (\omega RC)^2} + j \cdot \frac{\hat{U} \cdot \omega C}{1 + (\omega RC)^2} = \\ &= 4,53 \text{ A} + j \cdot 6,01 \text{ A} = 7,53 \text{ A} \cdot e^{j \cdot 0,9248} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{U}_R &= R \cdot \underline{I} = \frac{\hat{U} \cdot (\omega RC)^2}{1 + (\omega RC)^2} + j \cdot \frac{\hat{U} \cdot \omega RC}{1 + (\omega RC)^2} = \\ &= 1,81 \text{ V} + j \cdot 2,40 \text{ V} = 3,01 \text{ V} \cdot e^{j \cdot 0,9248} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{U}_C &= \frac{1}{j\omega C} \cdot \underline{I} = \frac{1}{j\omega C} \cdot \left( \frac{\hat{U} \cdot R(\omega C)^2}{1 + (\omega RC)^2} + j \cdot \frac{\hat{U} \cdot \omega C}{1 + (\omega RC)^2} \right) = \frac{\hat{U}}{1 + (\omega RC)^2} - j \cdot \frac{\hat{U} \cdot \omega RC}{1 + (\omega RC)^2} = \\ &= 3,19 \text{ V} + j \cdot 2,40 \text{ V} = 3,99 \text{ V} \cdot e^{-j \cdot 0,6460} \end{aligned}$$
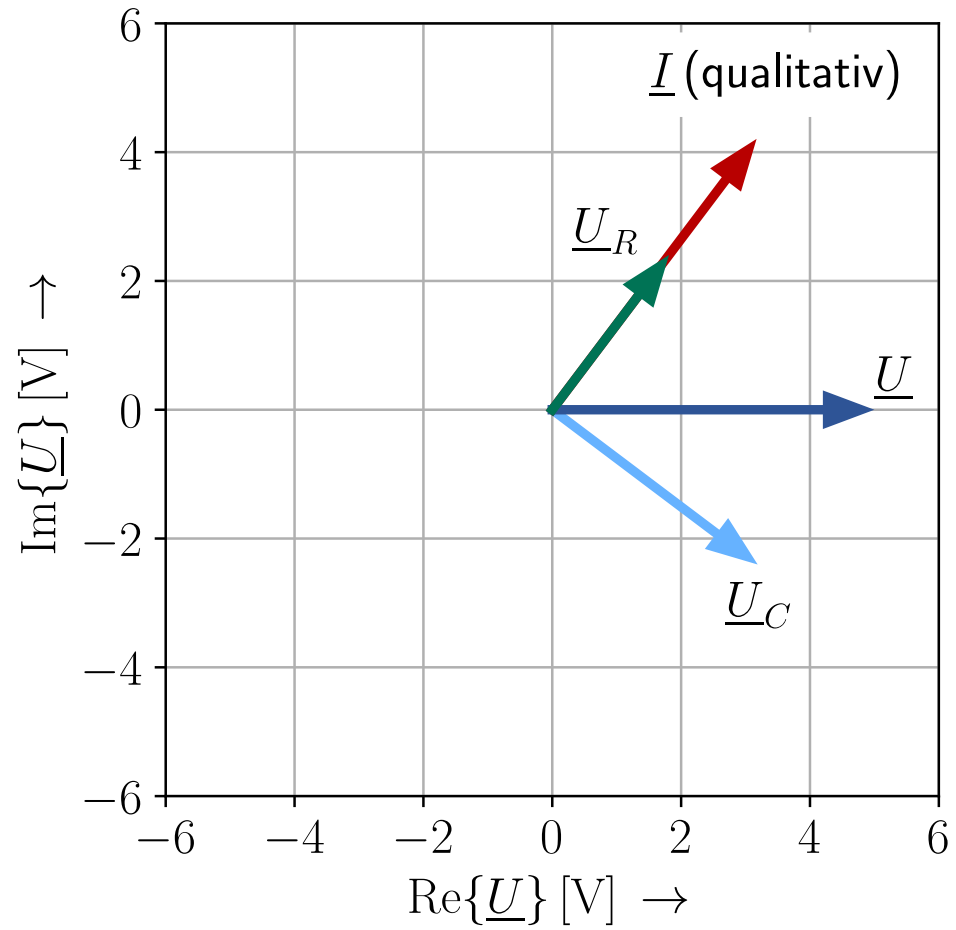
## Beispiel: Berechnung eines RC-Netzwerkes IV



## Beispiel: Berechnung eines RC-Netzwerkes V


### 4. Rücktransformation in den Zeitbereich

$$\begin{aligned}i(t) &= \operatorname{Im}\{\underline{I} \cdot e^{j\omega t}\} = \operatorname{Im}\{7,53 \text{ A} \cdot e^{j \cdot 0,9248} \cdot e^{j\omega t}\} = \operatorname{Im}\{7,53 \text{ A} \cdot e^{j(\omega t + 0,9248)}\} = \\&= \operatorname{Im}\{7,53 \text{ A} \cdot (\cos(\omega t + 0,9248) + j \cdot \sin(\omega t + 0,9248))\} = \\&= 7,53 \text{ A} \cdot \sin(\omega t + 0,9248)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}u_R(t) &= \operatorname{Im}\{\underline{U}_R \cdot e^{j\omega t}\} = \operatorname{Im}\{3,01 \text{ V} \cdot e^{j \cdot 0,9248} \cdot e^{j\omega t}\} = \operatorname{Im}\{3,01 \text{ V} \cdot e^{j(\omega t + 0,9248)}\} = \\&= 3,01 \text{ V} \cdot \sin(\omega t + 0,9248)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}u_C(t) &= \operatorname{Im}\{\underline{U}_C \cdot e^{j\omega t}\} = \operatorname{Im}\{3,99 \text{ V} \cdot e^{-j \cdot 0,6460} \cdot e^{j\omega t}\} = \operatorname{Im}\{3,99 \text{ V} \cdot e^{j(\omega t - 0,6460)}\} = \\&= 3,99 \text{ V} \cdot \sin(\omega t + 0,6460)\end{aligned}$$


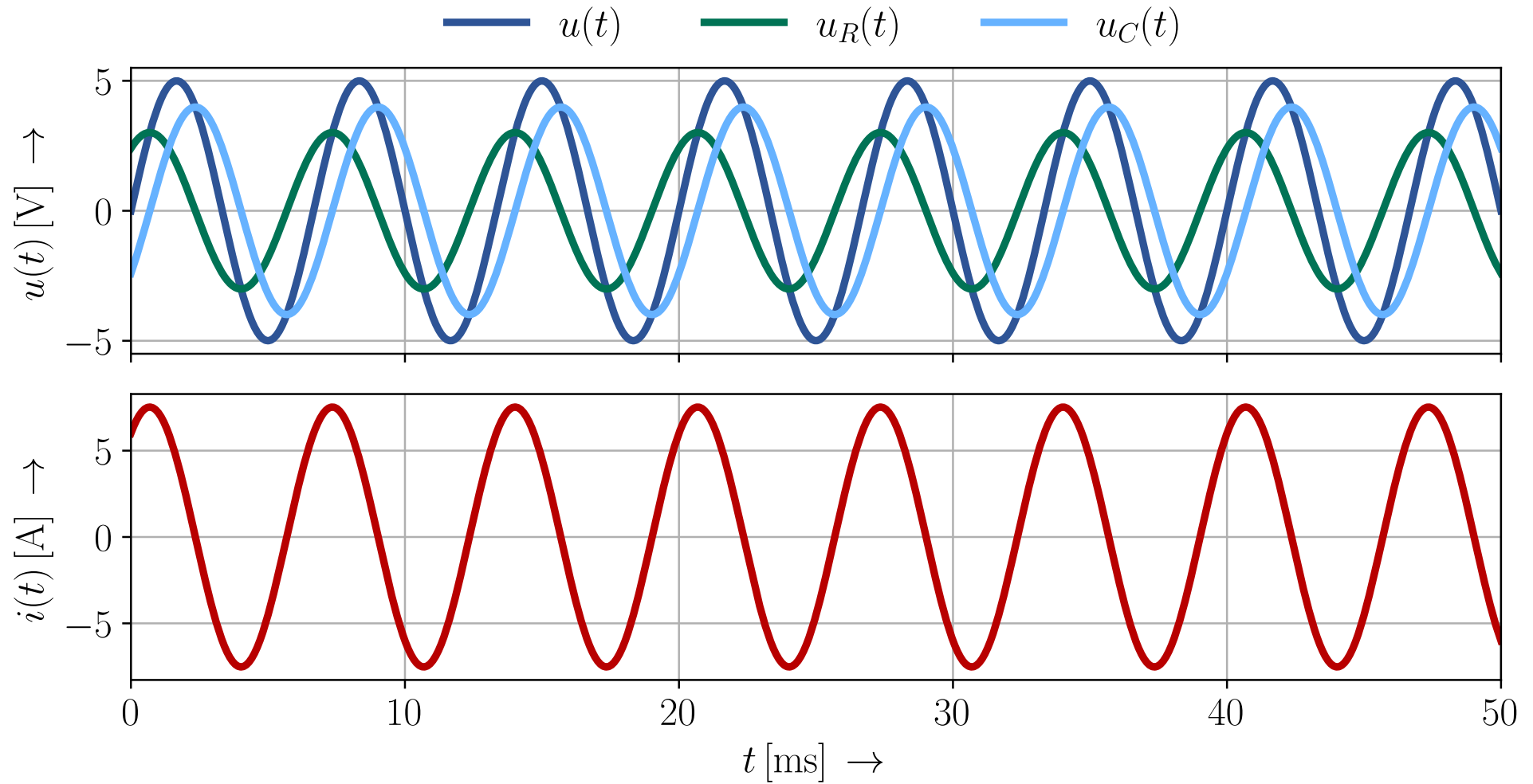
## Beispiel: Berechnung eines RC-Netzwerkes VI



## Konstruktion des Zeigerdiagramms

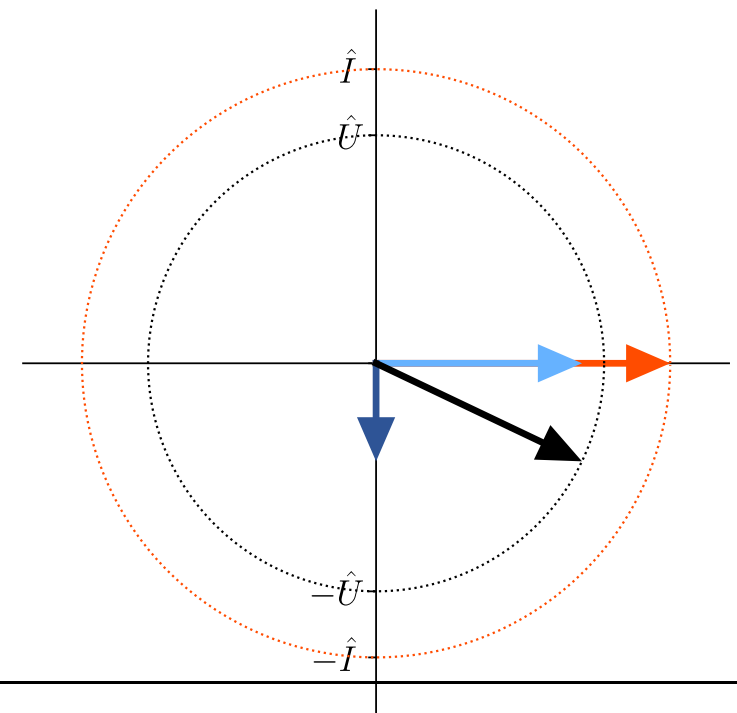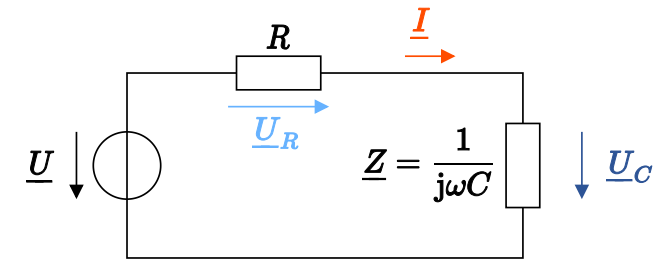1. Stromzeiger aller Elemente  $\underline{I}$
2. Spannungszeiger des Widerstandes in Phase zum Strom  $\underline{U}_R = R \cdot \underline{I}$
3. Spannungszeiger des Kondensators  $\underline{U}_C$   
läuft Stromzeiger um  $90^\circ$  bzw.  $\pi/2$  nach
4. Kreis um Spitze von  $\underline{U}_R$  mit Radius  $\hat{U}$
5. Zeiger der Kondensatorspannung ergibt sich aus Schnittpunkt
6. Quellspannung resultiert aus

$$\underline{U} = \underline{U}_R + \underline{U}_C$$



## Komplexe Wechselstromrechnung

Vorteile der Anwendung der komplexen Wechselstromrechnung

- Vergleich von Amplitude und Phase ist leicht ersichtlich
- Differentialgleichungen lassen sich in algebraische Gleichungen umformen mittels

$$\frac{d}{dt} \longrightarrow j\omega$$

- Statische Zeiger lassen sich einfach skizzieren
- Geometrische Konstruktion der Zeigerdiagramme
- Analyse elektrischer Netzwerke bei unterschiedlichen Frequenzen



# Elektrische Leistung in Wechselstromnetzwerken

## Leistung am Elektrischen Widerstand


Momentanleistung im Zeitbereich:

$$p(t) = u(t) \cdot i(t)$$

Leistungsaufnahme eines elektrischen Widerstandes

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = \hat{U} \sin(\omega t) \cdot \hat{I} \sin(\omega t) = \hat{U} \hat{I} \cdot \sin^2(\omega t) = \frac{\hat{U} \hat{I}}{2} (1 - \cos(2\omega t))$$

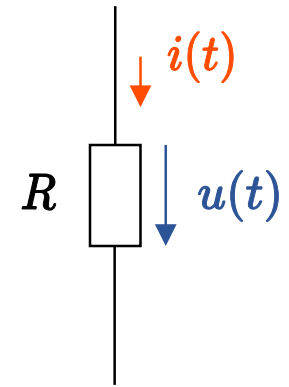
- Leistung schwankt über die Zeit mit der *doppelten* Frequenz
- Leistungsaufnahme des Widerstandes ist stets positiv ( $p(t) \geq 0$ )



Mittlere Leistungsaufnahme (sog. *Wirkleistung* da Umsetzung in mechanische Leistung, hier Wärmeleistung)

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} u(t) \cdot i(t) dt = \frac{\hat{U} \hat{I}}{2} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left[ t - \frac{1}{2\omega} \sin(2\omega t) \right]_{-T/2}^{T/2} = \frac{\hat{U} \hat{I}}{2}$$
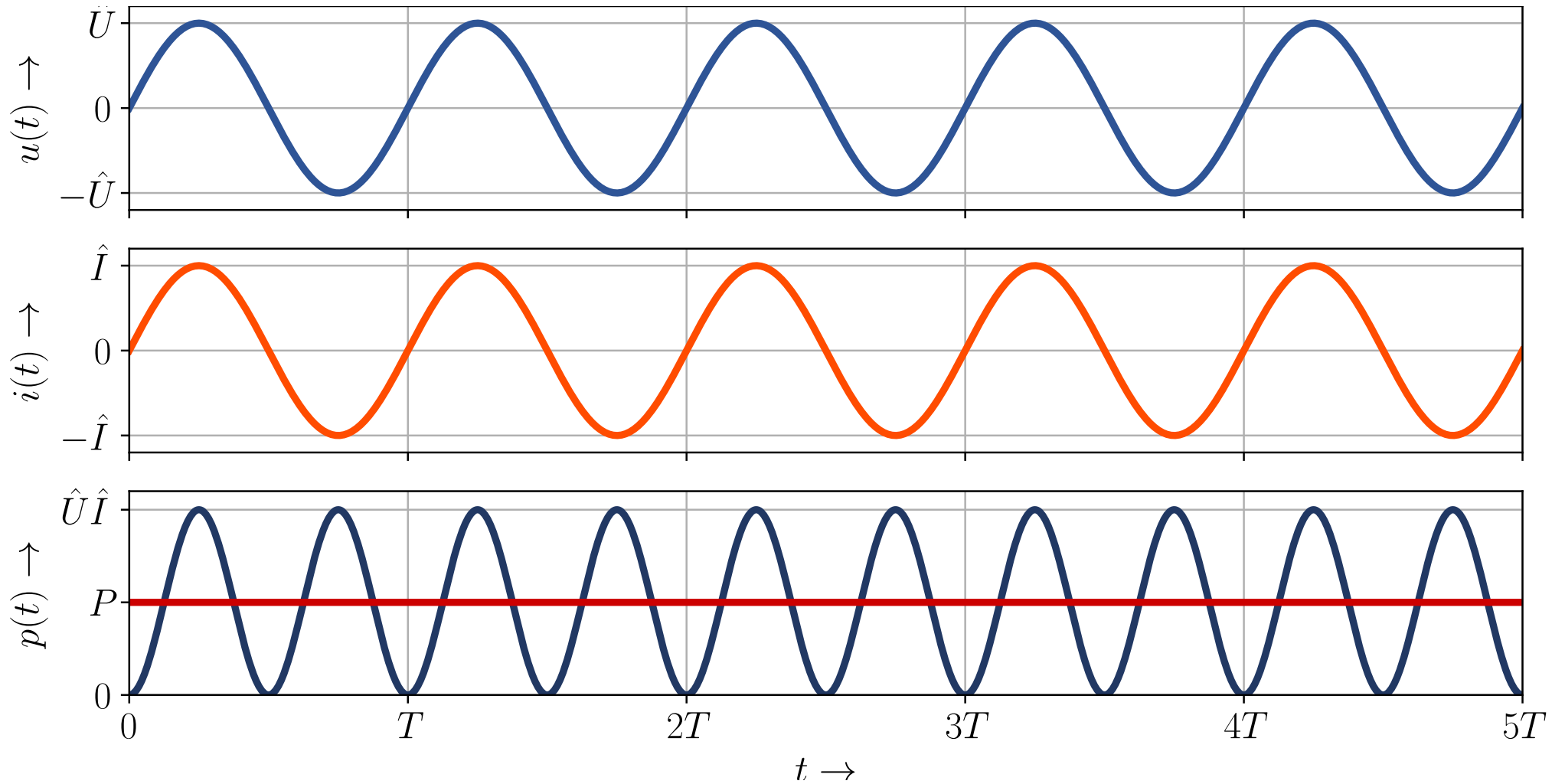
## Zeitlicher Verlauf der Leistung am Elektrischen Widerstand



## Effektivwert

Im Gleichstromnetzwerk ist die Leistungsaufnahme konstant

$$P = U \cdot I$$

Gleiche Definition erhält man für die mittlere Leistung im Wechselstromnetz bei Verwendung von *Effektivwerten*

$$P = \frac{\hat{U}\hat{I}}{2} = U_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \quad \text{mit} \quad U_{\text{eff}} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}} \quad \text{und} \quad I_{\text{eff}} = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}}$$

Aus diesem Grund werden Zeitveränderliche Spannungen und Ströme häufig definiert als

$$u(t) = \sqrt{2}U_{\text{eff}} \sin(\omega t + \varphi_u)$$

$$i(t) = \sqrt{2}I_{\text{eff}} \sin(\omega t + \varphi_i)$$



## Leistung am Kondensator

Momentanleistung am Kondensator

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = \hat{U} \cos(\omega t) \cdot \hat{I} \sin(\omega t) = \frac{\hat{U}\hat{I}}{2} \sin(2\omega t)$$

Mittlere Leistungsaufnahme des Kondensators
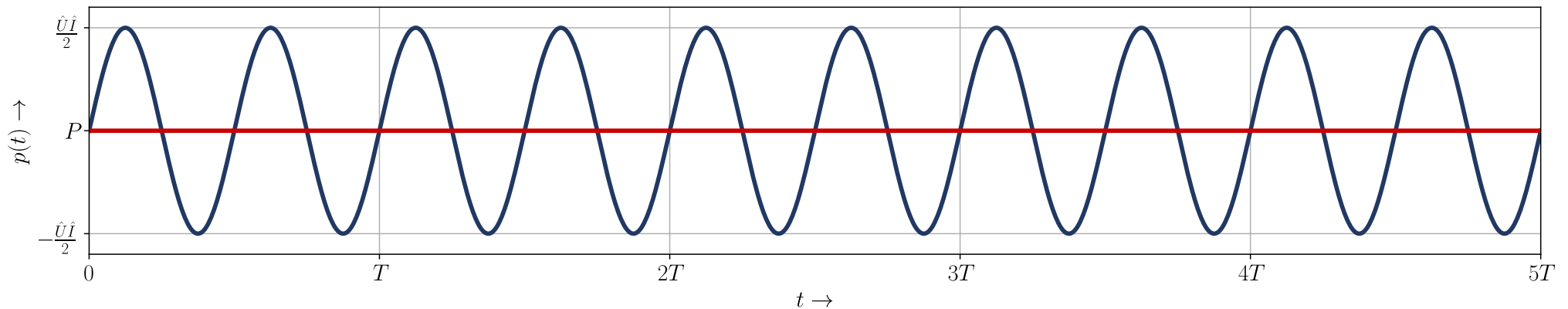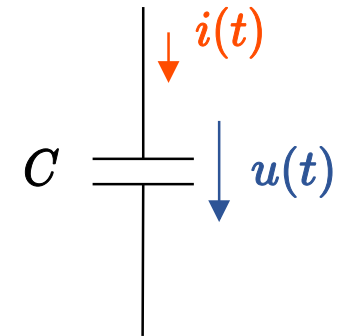
$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} p(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \frac{\hat{U}\hat{I}}{2} \sin(2\omega t) dt = 0$$



## Blindleistung

Mittlere Wirkleistungsaufnahme des Kondensators beträgt Null.

Innerhalb einer Periode des Strom- und Spannungsverlaufs wird *zwei Mal* die Leistung

$$\frac{\hat{U}\hat{I}}{2} \quad \text{bzw.} \quad U_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}}$$

aufgenommen und wieder abgegeben.

Diese Leistung wird als *Blindleistung* bezeichnet da sie nicht in

- mechanische Leistung
- thermische Leistung
- Information

umgesetzt werden kann und im elektrischen System verbleibt.



## Leistung an der Induktivität

Momentanleistung an der Induktivität

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = \hat{U} \sin(\omega t) \cdot \hat{I} \cos(\omega t) = \frac{\hat{U}\hat{I}}{2} \sin(2\omega t)$$

Mittlere Leistungsaufnahme der Induktivität
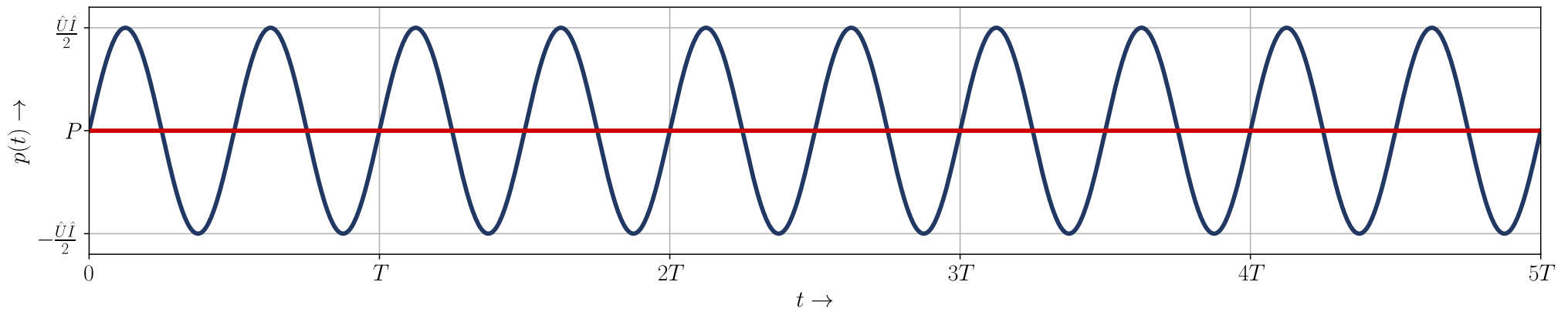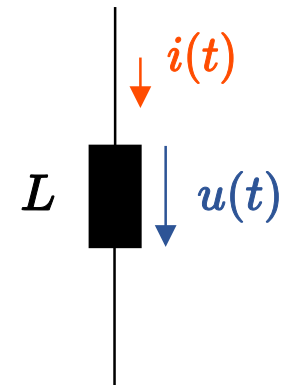
$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} p(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \frac{\hat{U}\hat{I}}{2} \sin(2\omega t) dt = 0$$



## Allgemeine Berechnung der Wirkleistung

Betrachtung eines Sinus-förmigen Spannungs- und Stromverlaufes mit Phasendifferenz  $\varphi$

$$u(t) = \hat{U} \sin(\omega t + \varphi)$$

$$i(t) = \hat{I} \sin(\omega t)$$

Die Momentanleistung ergibt sich

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = \hat{U} \hat{I} \cdot \sin(\omega t + \varphi) \sin(\omega t) = \frac{\hat{U} \hat{I}}{2} \left( \cos(\varphi) - \cos(2\omega t + \varphi) \right)$$

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} p(t) dt = \frac{\hat{U} \hat{I}}{2} \cos(\varphi) = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos(\varphi)$$

- $\varphi = 0$  bzw.  $\varphi = \pi$ : Strom und Spannung phasengleich  $\Rightarrow$  reine *Wirkleistung*
- $\varphi = \pm\pi/2$ : Wirkleistung ist Null  $\Rightarrow$  reine *Blindleistung*



## Wirkleistung - Blindleistung - Scheinleistung

Wirkleistung (*engl.: active power*)

$$P = \frac{1}{2} \hat{U} \hat{I} \cos(\varphi) = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos(\varphi) \quad [\text{W}]$$

Blindleistung (*engl.: reactive power*)

$$Q = \frac{1}{2} \hat{U} \hat{I} \sin(\varphi) = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \sin(\varphi) \quad [\text{var}]$$

Scheinleistung

$$S = \frac{1}{2} \hat{U} \hat{I} = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad [\text{VA}]$$

Leistungsfaktor

$$\cos(\varphi) = \frac{P}{S}$$

## Komplexe Leistung

Die Transformation in Phasor- und Frequenzbereich funktioniert lediglich für lineare Operationen. Trotzdem ist es möglich auch in diesen Bereichen die Wirk-, Blind- und Scheinleistung zu berechnen.

Betrachtet werden Phasoren für Spannung und Strom mit Phasendifferenz  $\varphi$ :

$$\underline{u}(t) = \hat{U}e^{j(\omega t + \varphi)}$$

$$\underline{i}(t) = \hat{I}e^{j\omega t}$$

Im Phasor-Bereich gilt nun für die komplexe Scheinleistung

$$\begin{aligned}\underline{S} &= \frac{1}{2} \cdot \underline{u}(t) \cdot \underline{i}^*(t) = \frac{1}{2} \cdot \hat{U}e^{j(\omega t + \varphi)} \cdot \hat{I}e^{-j\omega t} = \frac{1}{2}\hat{U}\hat{I}e^{j\varphi} = \frac{1}{2}\hat{U}\hat{I}\cos(\varphi) + j\frac{1}{2}\hat{U}\hat{I}\sin(\varphi) \\ &= P + jQ\end{aligned}$$

## Berechnung der komplexen Leistung mittels Effektivwerten

Häufig werden sogenannte *Effektivwert-Phasoren* definiert

$$\underline{u}_{\text{eff}}(t) = U_{\text{eff}} e^{j(\omega t + \varphi_u)}$$

$$\underline{i}_{\text{eff}}(t) = I_{\text{eff}} e^{j(\omega t + \varphi_i)}$$

In diesem Fall gilt für die komplexe Scheinleistung

$$\underline{S} = \underline{u}_{\text{eff}}(t) \cdot \underline{i}_{\text{eff}}^*(t) = P + jQ = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos(\varphi) + jU_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \sin(\varphi)$$

Die komplexe Scheinleistung lässt sich auch mit statischen komplexen Zeigern berechnen

$$\underline{S} = \frac{1}{2} \underline{U} \cdot \underline{I}^* = \underline{U}_{\text{eff}} \cdot \underline{I}_{\text{eff}}^*$$


## Beispiel: Berechnung der Leistung in einem RC-Netz I

Gegeben: Reihenschaltung eines Widerstands  $R$  mit Kondensator  $C$  und sinusförmiger Spannungsquelle

Gesucht: Abgebene Wirk- und Blindleistung der Spannungsquelle

Annahme: Zeiger der Spannungsquelle ist Effektivwert-Zeiger  $\underline{U} = U_{\text{eff}}$

$$\begin{aligned}
 \underline{S} &= \underline{U} \cdot \underline{I}^* = \underline{U} \cdot \left( \frac{\underline{U}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \right)^* = \underline{U} \cdot \frac{\underline{U}^*}{R + \frac{1}{-j\omega C}} = \\
 &= U_{\text{eff}}^2 \frac{-j\omega C}{1 - j\omega RC} = U_{\text{eff}}^2 \frac{-j\omega C}{1 - j\omega RC} \cdot \frac{1 + j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \\
 &= U_{\text{eff}}^2 \frac{-j\omega C + \omega^2 RC^2}{1 + (\omega RC)^2} = \\
 &= U_{\text{eff}}^2 \frac{\omega^2 RC^2}{1 + (\omega RC)^2} - jU_{\text{eff}}^2 \frac{\omega C}{1 + (\omega RC)^2}
 \end{aligned}$$

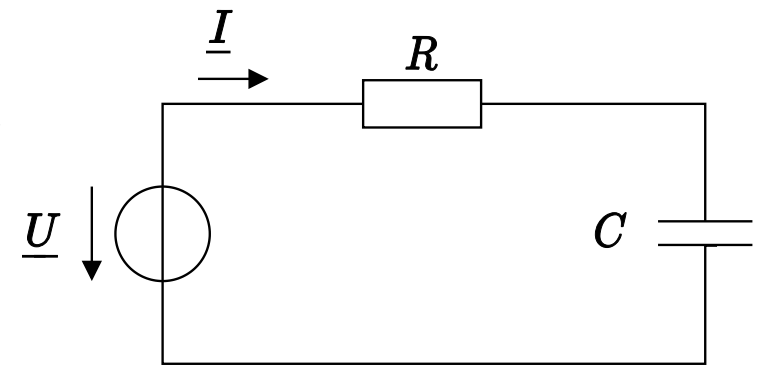


## Beispiel: Berechnung der Leistung in einem RC-Netz II

Wirkleistung:  $P = U_{\text{eff}}^2 \frac{\omega^2 RC^2}{1+(\omega RC)^2}$

Blindleistung:  $Q = -U_{\text{eff}}^2 \frac{\omega C}{1+(\omega RC)^2}$

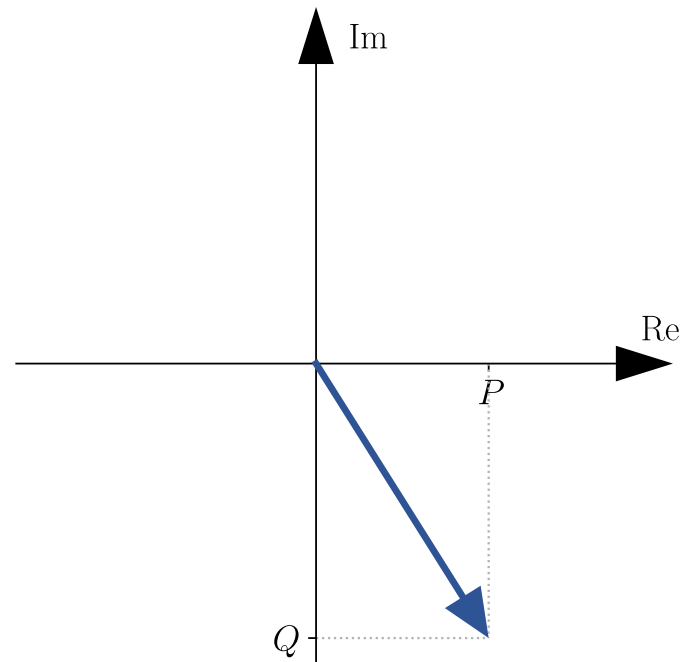Darstellung von Wirk- und Blindleistung im PQ-Diagramm



# Referenzen

[1] G. Hagmann, *Grundlagen der Elektrotechnik*, Aula Verlag.

[2] R. Unbehauen, *Grundlagen der Elektrotechnik 1*, Springer Verlag.